



# FUTURE KIT

HIGH QUALITY ELECTRONIC KITS

วงจรไฟกระพริบดิสโก้ชุดนี้ เป็นวงจรไฟกระพริบขนาดหนึ่งที่ใช้เป็นไฟประดับได้อย่างเดียว ลักษณะในการกระพริบนั้น เรายสามารถที่จะปรับแต่งได้ด้วยตัวเอง โดยอาจตั้งค่าจัมพ์เพอร์ นอกเหนือนี้ยังสามารถปรับความเร็วในการกระพริบได้ด้วยตัวเอง จนกระทั่งเราๆ จนกระทั่งเร็ว

#### ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9-12 โวลต์ดีซี
- กินกระแสสูงสุดประมาณ 42 มิลลิแอมป์ ที่ 9 โวลต์
- มีเกลียดม้าไว้สำหรับปรับความเร็วในการกระพริบได้
- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.33 x 2.69 นิ้ว

#### การทำงานของวงจร

วงจรนี้จะมีวงจรลักษณะอยู่ด้วยกัน 2 ส่วน คือ ส่วนกำหนดความเร็วและส่วนของวงจรนับถี่บันโดยส่วนกำหนดความเร็วจะอยู่ร่างขึ้น ด้วย TR5 และ TR4 ซึ่งต่ออยู่ในลักษณะของวงจร振荡器 ให้ความเร็วตามที่ต้องการ โดยมี VR1 เป็นตัวปรับความเร็วที่ส่วนกำหนดความเร็วขึ้นมา จากนั้นความเร็วนี้ได้จะถูกส่งไปเข้าชั้ง IC1 ซึ่งไอซีเบอร์นี้เป็นไอซีนับถี่ เมื่อ IC1 ทำการนับก็จะเริ่มส่งแรงดันออกไปเมื่อถึงไทรทรานзิสเตอร์ IC1 แรงดันที่ออกจาก IC1 จะถูกส่งไปรีเซ็ต IC1 เพื่อให้รีบิ่นการกระพริบใหม่

#### การประกอบวงจร

รูปการลงอุปกรณ์และการต่ออุปกรณ์ภายนอกแสดงไว้ในรูปที่ 2 ในการประกอบวงจร ควรจะเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีความสูงที่น้อยที่สุดก่อน เพื่อความสวยงามและการประกอบที่ง่าย โดยให้เริ่มจากด้านล่าง ตามด้วยตัวคานกาน และให้ความสูงไปเรื่อยๆ ลำห้วยอุปกรณ์ที่มีขั้วตรงๆ เช่น ไดโอด คานปั๊สต์เตอร์ แบนด์อิเล็กทรอนิกส์และทรานซิสเตอร์ เป็นต้น ควรใช้ความระมัดระวังในการประกอบวงจร ก่อนการใส่อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องให้ขั้วที่แผ่นวงจรพิมพ์กับตัวอุปกรณ์ให้ตรงกัน เพราะหากทำให้กลับขั้วแล้ว อาจจะทำให้อุปกรณ์หรือวงจรเสียหายได้ วิธีการดูขั้วและการใส่อุปกรณ์นั้นได้แสดงไว้ในรูปที่ 3 และในการบัดกรีให้ใช้หัวแรงขนาดไม่เกิน 40 วัตต์ และใช้หัวดัดกรีที่มีอัตราส่วนของดีนูกและตะกั่วอยู่ระหว่าง 60/40 รวมทั้งจะต้องมีน้ำยาประสานอย่างในตะกั่วด้วยหลังจากที่ได้ใส่อุปกรณ์และบัดกรีเรียบร้อยแล้ว ให้ท้าทายตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับตัวเราเอง แต่หากเกิดอุปกรณ์ผิดตำแหน่ง ควรใช้ที่คุณต้องหันกลับซึ้งและซักด้วยน้ำ เพื่อบอกกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับสายวงจรพิมพ์ได้

#### การทดสอบ

ให้ดูแหล่งจ่ายไฟขนาด 9-12 โวลต์ เข้าที่วงจร ทดสอบทำการจัมพ์ JP1, JP2 และ JP3 ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้

1. จัมพ์ตำแหน่งที่ 1 ทั้งหมด หรือ ตำแหน่งที่ 2 ทั้งหมด หรือ ตำแหน่งที่ 3 ทั้งหมด จะสังเกตเห็นว่า LED ทั้งหมดจะกระพริบพร้อมกัน

2. จัมพ์ JP1 และ JP3 มาที่ตำแหน่งที่ 1 และ JP2 มาที่ตำแหน่งที่ 2 จะสังเกตเห็นว่า LED กลุ่มที่ 1 และ 3 จะกระพริบก่อน และ LED กลุ่มที่ 2 ค่อยกระพริบตาม

3. จัมพ์ JP1 มาที่ตำแหน่งที่ 1, JP2 มาที่ตำแหน่งที่ 2 และ JP3 มาที่ตำแหน่งที่ 3 จะสังเกตเห็นว่า LED จะติดได้ตั้งแต่กลุ่มที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ

4. จัมพ์ JP1 และ JP3 มาที่ตำแหน่งที่ 3 และ JP2 มาที่ตำแหน่งที่ 2 จะสังเกตเห็นว่า LED กลุ่มที่ 2 จะกระพริบก่อน และ LED กลุ่มที่ 1 และ 3 ค่อยกระพริบตาม

จากตัวอย่างที่กล่าวมา จะสังเกตเห็นว่า LED จะเริ่มกระพริบ จาก LED กลุ่มที่ 1 ไปในตำแหน่งแรก ก่อน และค่อยๆ ไปกระพริบตามกันมาตามลำดับ ตามดูของการให้กระพริบช้าหรือเร็ว ก็ให้ทำการปรับที่ VR1 ตามเป็นไปตามนี้ แสดงว่า วงจรพร้อมใช้งานแล้ว

## ไฟกระพริบดิสโก้ 2 จังหวะ 3 ตำแหน่ง LED 18 ดวง

### TWO STEP DISCO LIGHT 18 LED

CODE 178

LEVEL 1

Used en-masse, the FK178 will add eye appeal to dance parties and barbecues. The FK178 features jumper selection of fixed flashing rates or on-board potentiometer adjustment of rates from very slow to fast.

#### Technical data

- Power supply : 9-12VDC.
- Electric current consumption : 42mA max. @ 9VDC.
- Adjust blinking speed with trimmer potentiometer.
- IC board dimension : 2.33 x 2.69 in.

#### How does it work

The circuit is composed of two main parts, oscillator and decade counter. The oscillator consists of TR5 and TR4 that being connected in the form of multi-vibrator frequency generator circuit and its generated frequency can be adjusted by VR1 which supplied to the decade IC1. And when IC1 starts counting, it will send out voltage to the base of TR1, TR2 and TR3 for bias, one at a time. When reaching pin 11 of IC1, the discharged voltage will resetting IC1 to start working again.

#### Circuit Assembly

The assembly of components is shown in Fig. 2. For good looking and easy assembly, the shorter components should be first installed - starting with low resistant components and then the higher. An important thing is that diodes, electrolytic capacitors, and transistors shall be carefully assembled before mounting them onto their right anode/cathode of the IC board otherwise it might cause damage to the components or the circuit. Configuration of the anode and the cathode is shown in Fig 3. Use the soldering iron/gun not exceeding 40 watts and the solder of tin-lead 60:40 with flux within. Recheck the correctness of installation after soldering. In case of wrong position, just use lead absorber or lead extractor wire to avoid probable damage to the IC.

#### Testing

Connect the power supply 9-12 volts to the circuit. And then jump JP1, Jp2 and JP3 to the following positions for testing.

1. Jump all JPs to position 1 or position 2 or position 3. All LEDs will blink in harmony.

2. Jump JP1 and JP3 to position 1 and JP2 to position 2. LEDs in group 1 and group 3 will blink first and then group 2.

3. Jump JP1 to position 1, JP2 to position 2 and JP3 to position

3. LEDs will blink in order, starting from group 1, group 2 and group 3, respectively.

4. Jump JP1 and JP3 to position 3 and JP2 to position 2. LEDs in group 2 will blink first and then group 1 and group 3.

The above outcomes show that LEDs will blink in order, starting from the first connected position then the second one and so on. The VR1 will act as a blinking speed controller for any required slow or fast speed. Those results will show that the circuit is workable.


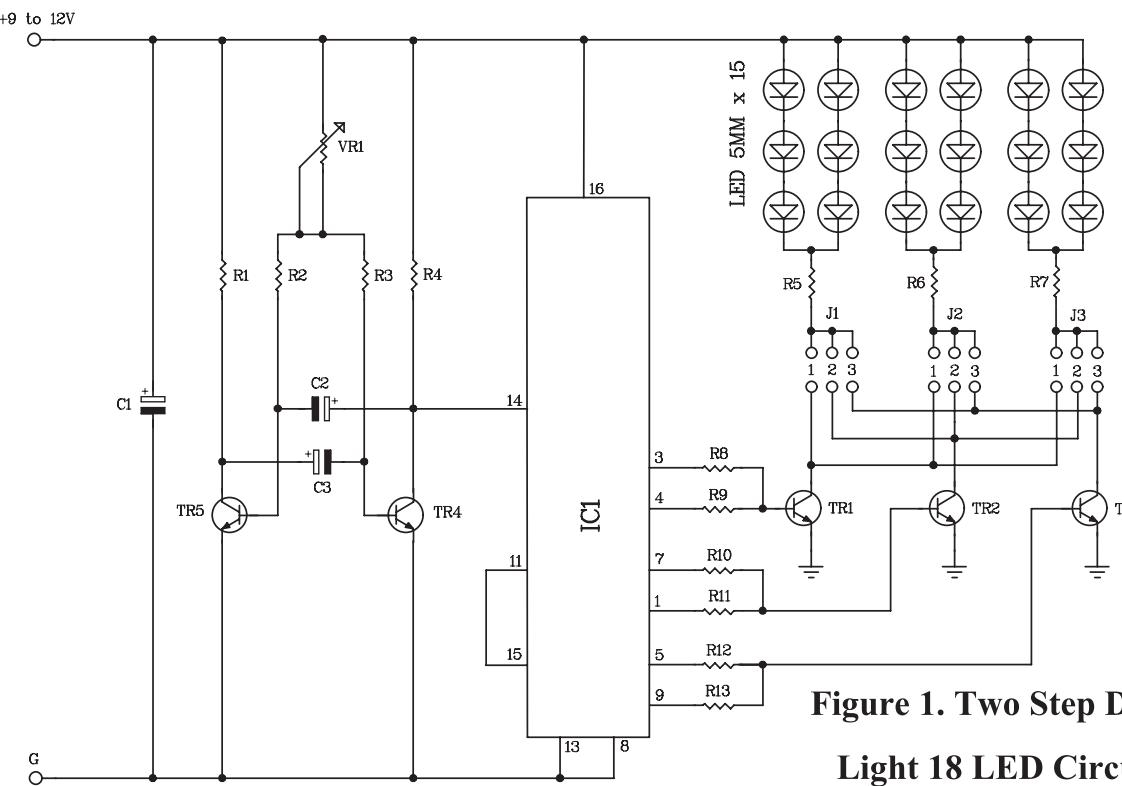



Figure 1. Two Step Disco Light 18 LED Circuit

FK178

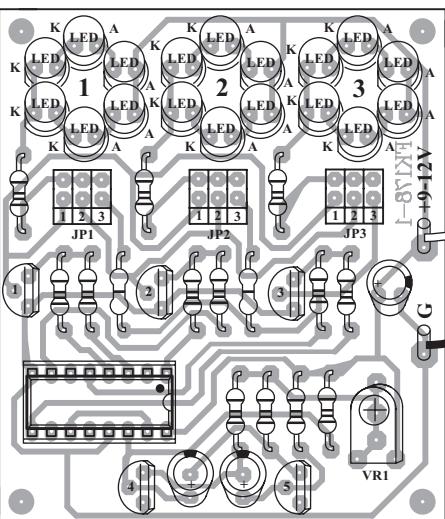


NO.1

Figure 2. Circuit Assembling

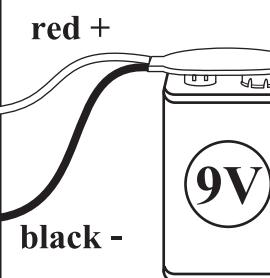

POWER SOURCE  
9V

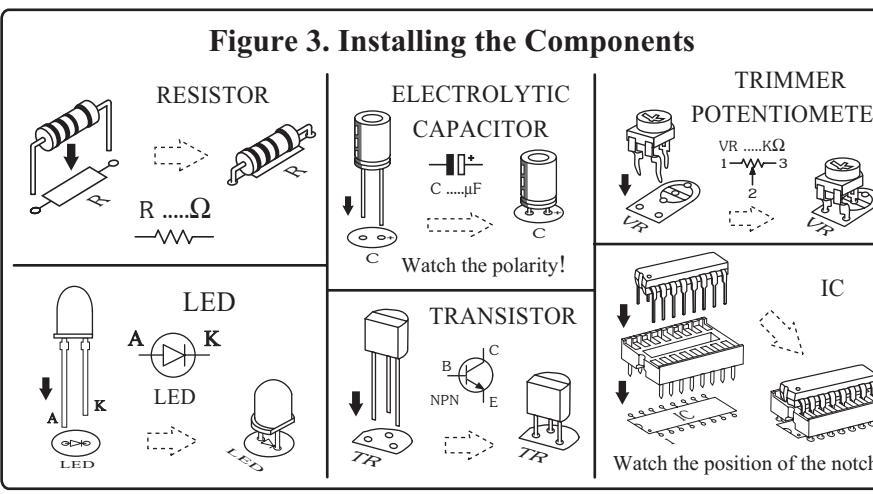

**NOTE:**  
FUTURE BOX FB03  
is suitable for this kit.