



ไฟกระพริบเตือนใช้โซลาร์เซลล์ LED 5 ดวง SOLAR WARNING LIGHT 5 LED CODE 1003 LEVEL1

วงจรไฟกระพริบเตือนชุดนี้ เป็นวงจรที่สามารถนำไปติดตั้งตามที่ต้องการ เดือนให้ระหว่างวันมีสิ่งกีดขวางอยู่บริเวณนี้ เช่น ตามท้องถนน, ท้ายจักรยาน เป็นต้น โดยที่มีวงจรประจุไฟ ซึ่งทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนถ่านบ่อยๆ

ข้อมูลทางคุณภาพ

- ใช้แบตเตอรี่ AA จำนวน 3 ก้อน (ไม่มีในชุด)
- กินกระแสสูง ขณะเดินทาง 4 มิลลิแอมป์ ขณะทำงาน 45 มิลลิแอมป์
- แผงโซลาร์เซลล์สามารถผลิตไฟ 4 โวลต์ 60 มิลลิแอมป์
- มีวงจรประจุไฟ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
- สามารถปรับความไวในการตรวจสอบและความเร็วในการกระพริบได้
- ขนาดหน้างานที่พิมพ์ : 2.99 x 1.70 นิ้ว

การทำงานของวงจร

การทำงานของวงจรจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนประจุไฟ, ส่วนเข็นเซอร์และส่วนไฟกระพริบ

ส่วนประจุไฟ จะประกอบไปด้วยแผงโซลาร์เซลล์, TR1 และ TR3 การทำงานจะเริ่มจากเมื่อแผงโซลาร์เซลล์ได้รับแสงอาทิตย์ มันจะทำการเปลี่ยนจากแสงอาทิตย์มาเป็นไฟตรง จากนั้นจะนำไฟที่ได้มาไปเข้า TR1 และ TR3 เพื่อทำการประจุไฟให้กับถ่านชาร์จอีก

ในส่วนของเข็นเซอร์นั้น เมื่อไฟกระพริบได้รับแสงสว่าง จะทำให้ด้วยมันมีความดันที่น้อยลง เป็นผลให้ TR5 ไม่สามารถทำงานได้ ส่งผลให้ TR4 ไม่ทำงานตามที่ต้องการ ไฟ LED1 จะไม่ติดและส่วนไฟกระพริบจะยังไม่ทำงาน แต่เมื่อไฟกระพริบได้รับแสงสว่างความดันที่น้ำตาลภายในตัวนั้นจะสูงทำให้ TR5 ได้รับไฟในอัตโนมัติ ทำให้ LED1 ติดสว่างพร้อมกับส่วนไฟกระพริบ (TR6 และ TR7) ทำงาน LED2-LED5 จึงกระพริบ ตัว TR2 และ VR1 จะเป็นตัวควบคุมความไวในการตรวจสอบไฟ ตัว TR2 และ VR2 จะเป็นตัวปรับความเร็วในการกระพริบ

การประกอบวงจร

รูปการลงอุปกรณ์และการต่ออุปกรณ์ภายนอกแสดงไว้ในรูปที่ 2 ในการประกอบวงจรควรจะเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีความสูงที่น้อยที่สุดก่อน เพื่อความสวยงามและการประกอบที่ง่าย โดยหัวเริ่มจากไฟโดยตรงตามด้วยตัวถ่านที่ติดกันเพื่อความสวยงาม สูงเปรี้ยงๆ สำหรับอุปกรณ์ที่มีขั้วต่างๆ เช่น ไดโอด, ค่าปั๊ม, ทรานซิสเตอร์แบบบีเล็กทรอนิกส์และทรานซิสเตอร์ เป็นต้น ควรใช้ความระมัดระวังในการประกอบวงจร ก่อนการใช้อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องใช้หัวที่มีแผ่นยางพิมพ์กับตัวอุปกรณ์ให้ตรงกัน เพราะหากหัวไม่ถูกต้องแล้ว อาจจะทำให้อุปกรณ์หรือวงจรเสียหายได้ วิธีการคือ ขั้วและการใส่อุปกรณ์นั้นได้เสร็จไว้ในรูปที่ 3 แล้ว ในการบัดกรีให้หัวเรียงกันไม่เกิน 40 วัตต์ และใช้ตะเก็บด้วยที่มีอัตราส่วนของบีนู๊ดและตะเก็บบุหรี่หัว 60/40 รวมทั้งจะต้องมีน้ำยาประสานอยู่ภายในตะเก็บด้วย หลังจากที่ได้ใส่อุปกรณ์และบัดกรีเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความนิ่นไนเก็ตตัวเรื่อง แต่ถ้าเกิดใส่อุปกรณ์ผิดตำแหน่ง ควรใช้หัวดูดตะเก็บ คลิปขดตะเก็บ เพื่อบอกกันความเสียหายที่อาจเกิดกับสายวงจรพิมพ์ได้

การทดสอบ

ทดสอบตามรูปที่ 2 จากนั้นหันแผงโซลาร์เซลล์ไปหาแสงอาทิตย์ วงจรจะเริ่มทำการตรวจสอบ โดยใช้หัวไฟโดยตรงซึ่งติดกับตัวถ่าน ไฟกระพริบจะเริ่มทำงาน ไฟ LED จะไม่กระพริบ แต่เมื่อไฟโดยตรงซึ่งติดกับตัวถ่าน ไฟ LED ก็จะเริ่มกระพริบ ตัว VR1 จะเป็นตัวปรับความไวในการรับแสงของไฟโดยตรงและ VR2 จะเป็นตัวปรับความเร็วในการกระพริบ

หมายเหตุ: ถ้านำแผงโซลาร์เซลล์ไปรับแสงจากหลอดไฟดูอ่อนแรงเส้นต่อจะไม่สามารถทำการประจุไฟได้

ข้อควรระวัง: ในการใช้แผงโซลาร์เซลล์ ควรระมัดระวังในเรื่องของขั้วบวกและขั้วนegatif ควรจะเชื่อมต่อให้ถูกต้องแล้ว อาจจะทำให้แผงโซลาร์เซลล์เสียหายได้

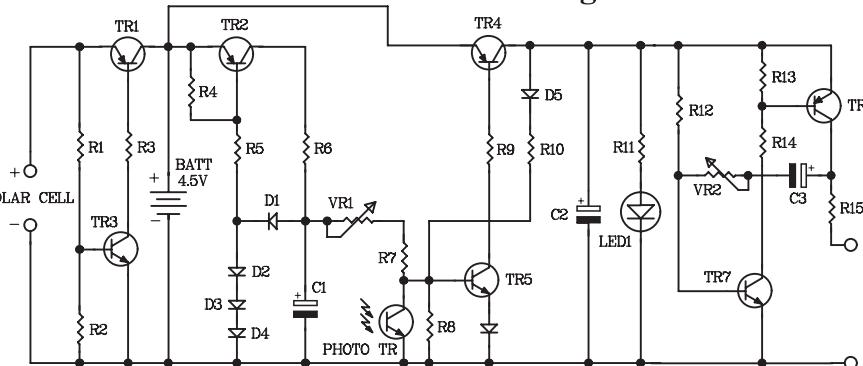


Figure 1. The Solar Warning Light 5 LED Circuit

NOTE:

FUTURE BOX FB03
is suitable for this kit.


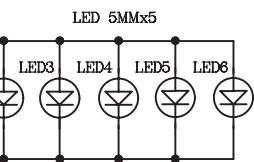
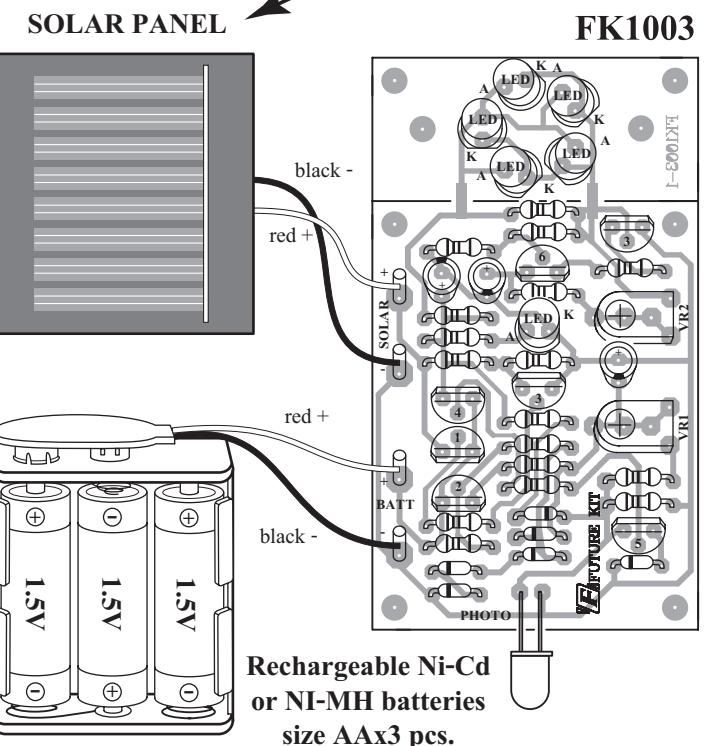


Figure 2. Circuit Assembling

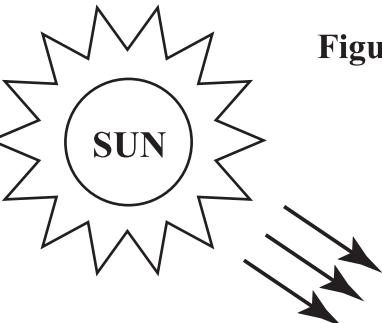

*** Remark ***
When you see from top,
photo-transistor is black and
LED is yellow.

*** ข้อควรระวัง ***
ไฟโดยตรงซึ่งติดกับตัวถ่าน
จะเป็นสีดำ ส่วนเหลือจะเป็นสีอ่อนเหลืองน้ำเงิน

NO.1

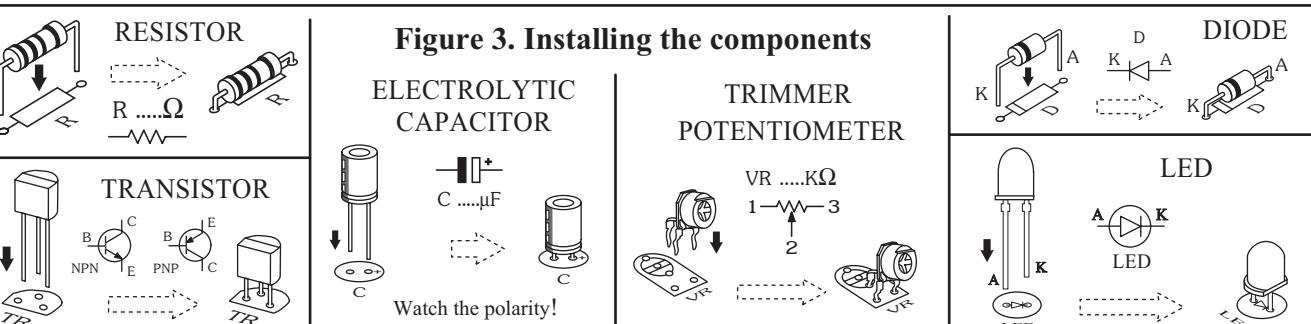


Figure 3. Installing the components