



**FUTURE KIT**  
HIGH QUALITY ELECTRONIC KITS  
**FUTURE KIT**

วงจรไฟวิ่งรูปกังหัน  
ROTATION CHASING LIGHT 16 LED  
CODE 118 LEVEL 1

วงจรไฟวิ่งรูปกังหัน เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถใช้เป็นไฟประดับอย่างเดียว เพราะสามารถให้ความสวยงามมาก LED จะติดทีละสี่ดวงเรียงกัน เป็นแฉกแล้วหมุนไปรอบๆ นอกจากนี้ยังสามารถปรับความเร็วในการหมุนได้ตั้งแต่ช้าๆ จนกระแท้ที่เร็วนัดมองเห็นหนึ่งในบัดกรีบินที่เดียว

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9-12 โวลต์ดีซี
- กินกระแสสูงสุดประมาณ 18-30 มิลลิแอมป์
- มีค่าปรับความเร็วในการกระพริบ
- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.09 x 2.08 นิ้ว

การทำงานของวงจร

วงจรนี้มีชื่อย่อส่วนตัว คือ ไอซี IC1 ทำหน้าที่สร้างความถี่ โดยมีเกล็อกม้าเป็นตัวปรับความถี่ที่ไอซี IC1 สร้างขึ้นจะถูกส่งไปยังไอซี IC2 ซึ่งไอซีเมอร์นี้เป็นไอซีนับสิบ แต่ในวงจรนี้ให้บันทึกผลเท่ากัน ดังนั้นจึงต้องใช้ IC2 ซึ่งเป็นขาเรซิท ไปยังขาเรซิทไปยังขาอาทพุทที่ 5 ซึ่งเป็นขา 10 ของไอซี IC2 มันจึงทำหน้าที่เป็นวงจรนับสี่ จากนั้นอาทพุททั้งสี่ของไอซี IC2 นี้จะนำไปขับ LED โดยแบ่งให้มีขับ LED ชุดละ 4 ดวง และ LED จะต้องตอบแทนกันและแบบบนนาฬิกาเพื่อให้กระแสและค่าโวลต์สมดุล LED ชุด 1, 2, 3, 4 จะกระพริบไปเรื่อยๆ สามารถดูว่า LED ทั้งหมดจะเริ่มทำงานเพื่อให้ไฟนี้ สามารถวิ่งเป็นกังหันได้ เรายังคง LED ให้วิ่งเป็นวงกลมคล้ายกังหัน

การประกอบวงจร

รูปการลงอุปกรณ์และการต่ออุปกรณ์ภายในรูปที่ 2 ในการประกอบวงจรจะเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีความสูงที่น้อยที่สุดก่อน เพื่อความสวยงามและการประกอบที่ง่าย โดยให้เริ่มจากไดโอด ตามด้วยตัวทานกานและไอล์ฟลูมิโนเจล สำหรับอุปกรณ์ที่มีขั้วต่างๆ เช่น ไดโอด คากาชิสเตเตอร์แบบอลีกกรอลายด์และทรานซิสเตอร์ เป็นต้น ควรใช้ความระมัดระวังในการประกอบวงจร ก่อนการใส่อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องให้ขั้วที่แผ่นวงจรพิมพ์กับตัวอุปกรณ์ให้ตรงกัน เพราะถ้าหากใส่กลับขั้วแล้ว อาจจะทำให้อุปกรณ์หักหักเสียหายได้ วิธีการคือขั้วและการใส่อุปกรณ์นั้นได้แสดงไว้ในรูปที่ 3 และ ในการบัดกรีให้ใช้หัวแร้งขนาดไม่เกิน 40 วัตต์ และใช้ตะเก็บบัดกรีที่มีอัตราส่วนของดีบุกและตะเก็บอยู่ระหว่าง 60/40 รวมทั้งจะต้องมีน้ำยาประสานอยู่ภายในตะเก็บด้วย หลังจากที่ได้ใส่อุปกรณ์และบัดกรีเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ตัวเรื่อง แต่ถ้าเกิดใส่อุปกรณ์ผิดตำแหน่งควรไข่คุณตัวเรื่องที่จะต้องเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับสายวงจรพิมพ์ได้

การทดสอบ

ให้จ่ายไฟตรงขนาด 9 โวลต์ เข้าวงจร จะเห็น LED กระพริบเป็นรูปกังหันและสามารถปรับความเร็วได้โดยปรับที่เกล็อก VR

การนำไปใช้งาน

วงจรสามารถใช้ไฟ 9-12 โวลต์ ดังนั้นจึงสามารถนำไปติดตั้งในรถยนต์ที่ใช้ไฟ 12 โวลต์ได้

This rotation chasing light circuit is best for light decoration. LEDs will display and turn around looking like a windmill. 4 LEDs will be lit each time in a row and turn around. Moreover, rotating speed can be adjusted, from a very slow speed to the maximum one.

Technical data

- Power supply : 9-12VDC.
- Consumption : 18-30mA max.
- Adjust rotating speed with trimmer potentiometer.
- IC board dimension : 3.09 x 2.08 in.

How does it work

In figure 1, IC1 is a frequency generator with VR variable resistor for frequency adjustment. The generated frequency will be fed to IC2 which is a deca-counter, but in reality it was restraint to do a job of a quadri-counter by connect pin 15 to pin 10 of IC2. Then the 4 outputs of IC2 will be used to drive 4 set of LEDs (group of 4 each). LED's must be connected in a combination of both series and parallel to stabilize current and voltage values. LED's sets 1, 2, 3 and 4 will chase down in order, one by one. When LED's set number 4 are off, LED's set number 1 will start working in order to keep the light running like a windmill.

Circuit Assembly

The assembly of components is shown in Fig. 2. For good looking and easy assembly, the shorter components should be first installed - starting with low resistant components and then the higher. An important thing is that diodes, electrolyte capacitors, and transistors shall be carefully assembled before mounting them onto their right anode/cathode of the IC board otherwise it might cause damage to the components or the circuit. Configuration of the anode and the cathode is shown in Fig 3. Use the soldering iron/gun not exceeding 40 watts and the solder of tin-lead 60:40 with flux within. Recheck the correctness of installation after soldering. In case of wrong position, just use lead absorber or lead extractor wire to avoid probable damage to the IC.

Testing

Supply 9VDC to the circuit and notice that LEDs display will turn around looking like a windmill. Rotating speed can be adjusted through trimmer potentiometer VR.

Application

As the circuit requires power supply of 9-12VDC, therefore, it can be used in the vehicles that operated with voltage of 12VDC as well.

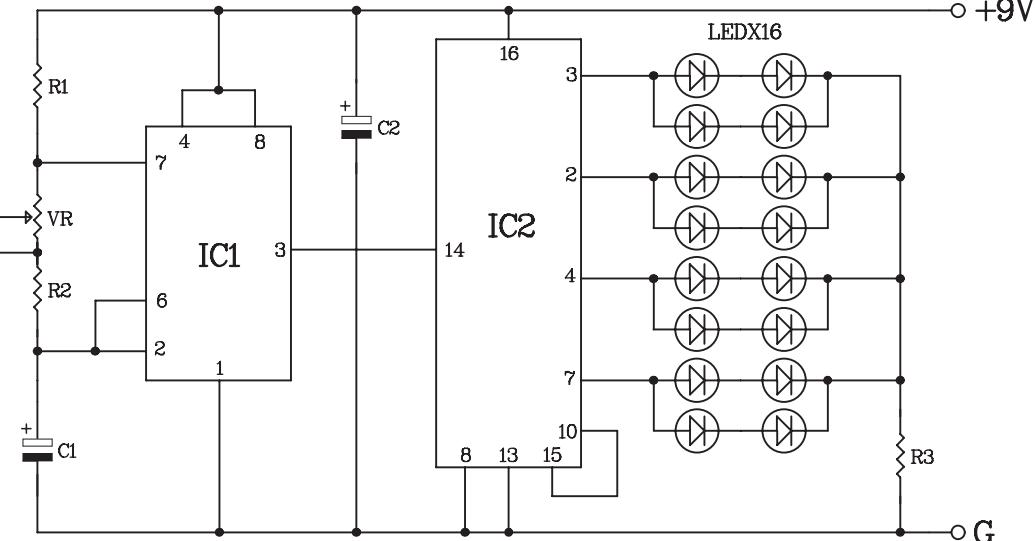


Figure 1. The Rotation Chasing Light 16 LED Circuit

FK118


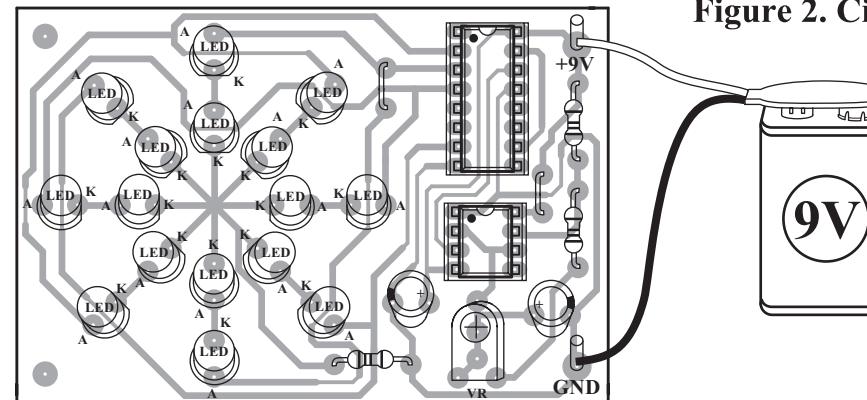


Figure 2. Circuit assembling

POWER SOURCE  
9V

Figure 3. Installing the Components

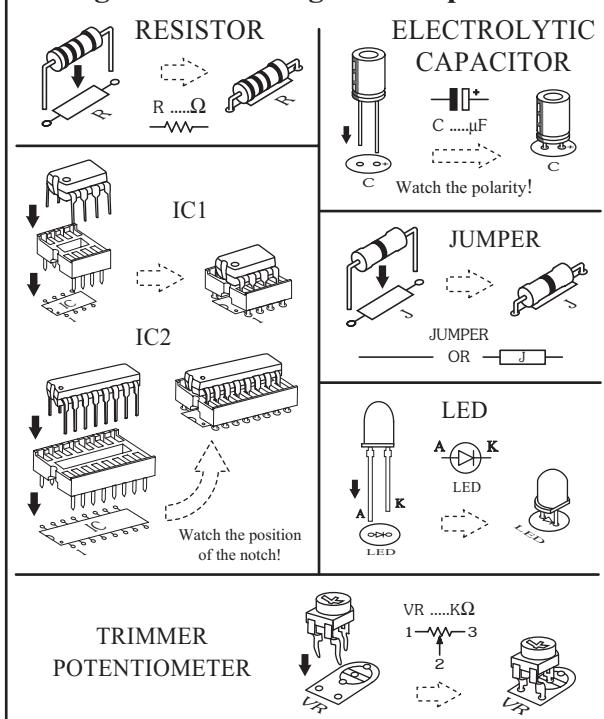

NOTE:

FUTURE BOX FB04  
is suitable for this kit.