



FUTURE KIT

HIGH QUALITY ELECTRONIC KITS

วงจรไฟแฟลช 12 โวลท์ เป็นวงจรที่ใช้ไฟตรงม้าวัยให้วงจร แทนที่จะใช้ไฟบ้าน วงจรไฟแฟลชที่ใช้ไฟ DC จะมีข้อดีกว่าไฟบ้าน 220 โวลท์ คือ มีความปลอดภัยมากกว่าและสามารถนำไปใช้กับไฟรถยนต์หรืออุตสาหกรรมได้

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9-12 โวลท์ดีซี
- กินกระแสสูงสุดประมาณ 150 มิลลิแอมป์
- ขนาดเมษหะวงจรพิมพ์ : 2.25 x 1.72 นิ้ว

การทำงานของวงจร

TR1, R1, R2, R3, D1 และเอาท์พุทจะทำหน้าที่อสูรเด็กความถี่สูงเพื่อแปลงไฟตรง 12 โวลท์ เป็นไฟสลับและแปลงไฟสลับ 12 โวลท์ ให้ได้โวลท์สูงขึ้น โดยเอาท์พุทไฟสูงที่เป็นไฟสลับจะถูกทำเป็นไฟตรงอีกรั้ง ด้วยไดโอด D2 โดยเมื่อ C1 เป็นหัวชาร์ตไฟเพื่อให้ไฟสูงขึ้น เมื่อ C1 ชาร์ตไฟได้ประมาณ 240 โวลท์ C2 จะชาร์ตไฟได้ประมาณ 80 โวลท์ จะทำให้ขา K ของเซ็นเซอร์ ZD1 12 โวลท์ ซึ่งสามารถนำกระแสมาทริกขา G ของ SCR ซึ่ดไฟที่ชาร์ตไว้ลงกราวน์ ค่อยๆ ลดจังหวะที่ไฟต้องดับลงมา 1 ครั้ง ขณะที่ขา H จะมีไฟสูงไปทริกเกอร์ด้วยไฟ ทำให้ขาที่อยู่ภายใต้หลอดแฟลชเกิดการแตกตัวนำกระแสแล้ว ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นคือใน C1 จึงคายออกมายังหัวดูดแฟลชทั้งหมด ทำให้หลอดแฟลชสว่างขึ้นมา 1 ครั้ง แล้วหยุดไปและหลังจากนั้น C1 จะเริ่มประจุใหม่ พร้อมๆ กับ C3 เมื่อ C3 มีแรงดันต่ำลงมา ZD1 จะสามารถนำกระแสแล้ว SCR ก็จะนำกระแสด้วยหลอดแฟลชก็จะสว่างอีกรั้งหนึ่ง เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ

การประกอบวงจร

รูปการลงอุปกรณ์และการต่ออุปกรณ์ภายนอกแสดงไว้ในรูปที่ 2 ในการประกอบวงจรควรจะเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีความสูงที่น้อยที่สุดก่อน เพื่อความสวยงามและการประกอบที่ง่าย โดยให้เริ่มจากไดโอดตามด้วยตัวต้านทานและไดโอดความถี่สูงไปเรื่อยๆ สำหรับอุปกรณ์ที่มีหัวต่างๆ เช่น ไดโอด, คานาไซส์เตอร์แบบอลูминียมและทรานซิสเตอร์ เป็นต้น ควรใช้ความระมัดระวังในการประกอบวงจรก่อน การใส่อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องให้หัวที่แผ่วงจะพิมพ์ทันตัวอุปกรณ์ให้ตรงกัน เพราะถ้าหากใส่กลับหัวขึ้นแล้ว อาจจะทำให้อุปกรณ์หักหรือเสียหายได้ วิธีการดูหัวและการใส่อุปกรณ์นั้นได้แสดงไว้ในรูปที่ 3 แล้ว ในการบัดกรีให้ใช้หัวแร้งขนาดไม่เกิน 40 วัตต์ และใช้ตะเกียบบัดกรีที่มีอัตราส่วนของดีนูกและตะกั่วอยู่ระหว่าง 60/40 รวมทั้งจะต้องมีน้ำยาประสานอยู่ภายในตะเกียบ หงส์จางๆ ที่ได้ใส่อุปกรณ์และบัดกรีเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกรั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ตัวเราเอง แต่ถ้าเกิดใส่อุปกรณ์ผิดตำแหน่งควรใช้คุณตัววัดทดสอบว่าหัวใดหัวหนึ่งเป็น cathode เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับบลูมิเนฟฟิล์ม

สำหรับหลอดแฟลชให้สังเกตหัวเดี่ยวๆ ที่ขอบด้านบนจะเป็นหัวลบ อีกหัวที่ไม่มีหัวเดี่ยวจะเป็นหัวบวก สำหรับขา T ให้ใช้สายไฟต่อ โดยอีกขาให้พันรอบหลอดแฟลชน้ำหัวลบให้แน่น

การทดสอบ

ให้ใช้อแดปเตอร์ 9-12 โวลท์ โดยต่อไฟถูกข้ามไปใช้ 9 โวลท์ หลอดแฟลชจะกระพริบช้า แต่ถ้าใช้ 12 โวลท์ หลอดแฟลชจะกระพริบเร็ว

วงจรไฟแฟลช 12 โวลท์

XENON TUBE FLASHER (FOR CAR)

CODE 124

LEVEL2

The FK124 can be used in automotive and domestic security situations where its blinding light flashes would disorient a would-be thief or intruder. Other applications include disco lighting and garden decoration.

Technical data

- Power supply : 9-12VDC.
- Electric current consumption : 150mA (max.)
- IC board dimension : 2.25 in x 1.72 in.

How does it work

TR1, R1, R2, R3, D1 และเอาท์พุทจะทำหน้าที่อสูรเด็กความถี่สูงเพื่อแปลงไฟตรง 12 โวลท์ เป็นไฟสลับและแปลงไฟสลับ 12 โวลท์ ให้ได้โวลท์สูงขึ้น โดยเอาท์พุทไฟสูงที่เป็นไฟสลับจะถูกทำเป็นไฟตรงอีกรั้ง ด้วยไดโอด D2 โดยเมื่อ C1 เป็นหัวชาร์ตไฟเพื่อให้ไฟสูงขึ้น เมื่อ C1 ชาร์ตไฟได้ประมาณ 240 โวลท์ C2 จะชาร์ตไฟได้ประมาณ 80 โวลท์ จะทำให้ขา K ของเซ็นเซอร์ ZD1 12 โวลท์ ซึ่งสามารถนำกระแสมาทริกขา G ของ SCR ซึ่ดไฟที่ชาร์ตไว้ลงกราวน์ ค่อยๆ ลดจังหวะที่ไฟต้องดับลงมา 1 ครั้ง ขณะที่ขา H จะมีไฟสูงไปทริกเกอร์ด้วยไฟ ทำให้ขาที่อยู่ภายใต้หลอดแฟลชเกิดการแตกตัวนำกระแสแล้ว ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นคือใน C1 จึงคายออกมายังหัวดูดแฟลชทั้งหมด ทำให้หลอดแฟลชสว่างขึ้นมา 1 ครั้ง แล้วหยุดไปและหลังจากนั้น C1 จะเริ่มประจุใหม่ พร้อมๆ กับ C3 เมื่อ C3 มีแรงดันต่ำลงมา ZD1 จะสามารถนำกระแสแล้ว SCR ก็จะนำกระแสด้วยหลอดแฟลชก็จะสว่างอีกรั้งหนึ่ง เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ

Circuit Assembly

The assembly of components is shown in Fig. 2. For good looking and easy assembly, the shorter components should be first installed - starting with low resistant components and then the higher. An important thing is that diodes, electrolytic capacitors, and transistors shall be carefully assembled before mounting them onto their right anode/cathode of the IC board otherwise it might cause damage to the components or the circuit. Configuration of the anode and the cathode is shown in Fig 3. Use the soldering iron/gun not exceeding 40 watts and the solder of tin-lead 60:40 with flux within. Recheck the correctness of installation after soldering. In case of wrong position, just use lead absorber or lead extractor wire to avoid probable damage to the IC.

Remark: Observe a white line at one end of the tube; it is the cathode, and the other end without such a white line is the anode. Terminal T shall be connected to the cathode and wound firmly around the tube.

Testing

Use a 9-12 VDC adaptor by connecting it correctly. Using 9-VDC flash tube the frequency is relatively slow while the 12-VDC one is faster in flash speed.

Figure 1. The Xenon Tube Flasher Circuit



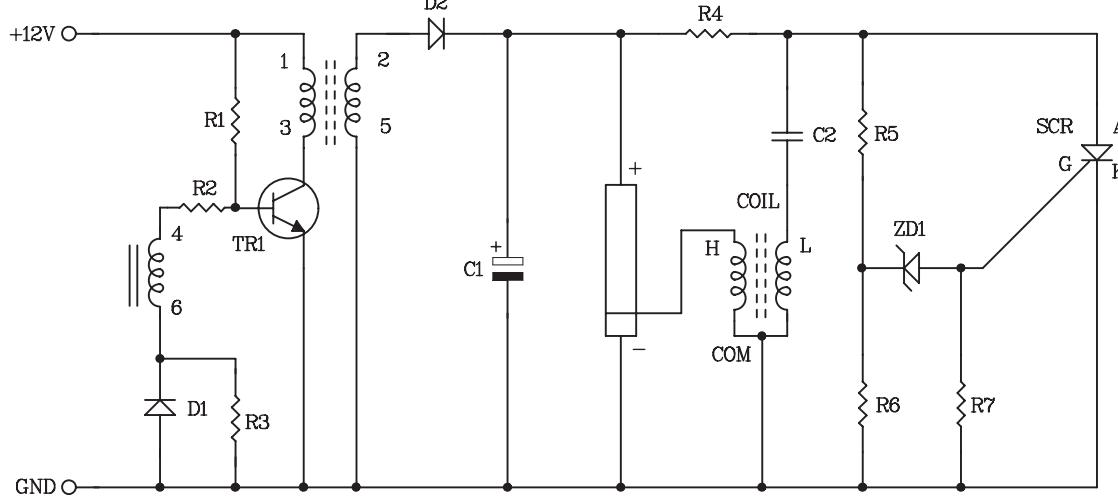


Figure 2. Circuit Assembling

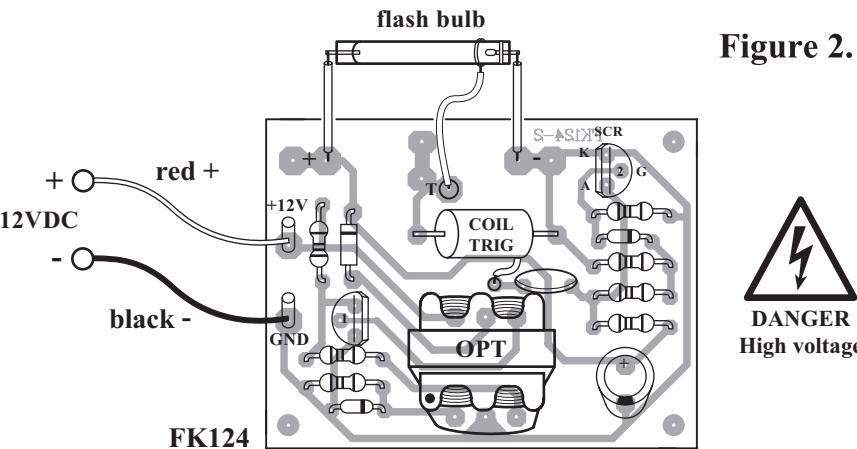

NO.2

Figure 3. Installing the components

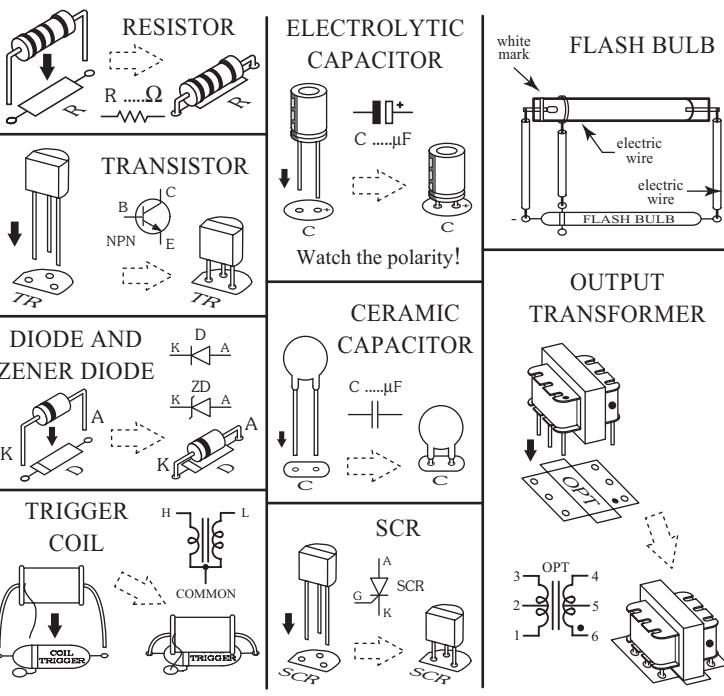

NOTE:

FUTURE BOX FB03
is suitable for this kit.