



# FUTURE KIT

HIGH QUALITY ELECTRONIC KITS

วงจรไฮโซลายโทรศัพท์ด้วยเสียงดนตรี  
MUSIC-ON HOLD FOR TELEPHONE  
CODE 308

วงจรไฮโซลายโทรศัพท์ด้วยเสียงดนตรี เป็นวงจรที่ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงวงจร การใช้งานง่าย เมื่อทำการไฮโซลายจะมีเสียงดนตรีและยังสามารถนำไปต่อ กับโทรศัพท์ที่ใช้ตู้สาขาได้อีกด้วย

#### ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ไม่ใช้แหล่งจ่ายไฟ
- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.88x1.63 นิ้ว

#### การทำงานของวงจร

เมื่อยังไม่กดสวิตช์ S1 วงจรรับหมุดจะไม่ทำงาน LED จะไม่ติด เมื่อเรายกโทรศัพท์แล้วกดสวิตช์ S1 จะทำให้ TR1, TR2 ทำงาน LED จะติด IC1 ซึ่งเป็นเสียงเพลงจะทำการส่งสัญญาณ OUT ผ่าน R11 ไปที่ TR4 เพื่อทำการขยายสัญญาณเสียงเพลงออกทางคุณลักษณะโทรศัพท์ ซึ่งตอนนี้จะให้อินเสียงเพลงออกมาทางโทรศัพท์ เมื่อเราปล่อย S1, TR1, TR2, IC1 และ TR1 จะยังคงทำงานปกติ เพราะที่ขา B ของ TR1 จะได้รับแรงไฟผ่าน R3, R1, D2 อยู่ ดังนั้นวงจรในส่วนนี้จะยังทำงานต่อไป เมื่อเราวางโทรศัพท์ แรงไฟในโทรศัพท์จะสูญเสีย จึงทำให้ TR2 ทำงาน ซึ่งไฟที่ C1 ลงกราวน์ จึงทำให้ TR1 หยุดทำการในอัตโนมัติ ของ TR3 จะไหลผ่าน R5, D3 ผ่าน TR2 ดังนั้น TR3 จะยังคงทำงานอยู่ LED, IC1 และ TR4 จะยังคงทำงานอยู่ สัญญาณเสียงเพลงก็ยังคงอยู่ที่คุณลักษณะโทรศัพท์ เมื่อเรายกโทรศัพท์อีกครั้ง แรงไฟในคุณลักษณะโทรศัพท์ก็จะติด จึงทำให้ TR2 หยุดทำงาน จึงทำให้ TR3, LED, IC1 และ TR4 หยุดทำงาน สัญญาณเสียงเพลงในคุณลักษณะโทรศัพท์จะหายไป

#### การประกอบวงจร

รูปการลงอุปกรณ์และการต่ออุปกรณ์ภายในรูปที่ 2 ในการประกอบวงจร ควรจะเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีความสูงที่น้อยที่สุดก่อน เพื่อความสวยงามและการประกอบที่ง่าย โดยใช้หัวจิ้งจอกโดยอุดตามด้วยตัวต้านทานและไส้ความสูงไปเรื่อยๆ สำหรับอุปกรณ์ที่มีช่วงต่างๆ เช่น ไดโอด, คากาชิสเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์และทรานซิสเตอร์ เป็นต้น ควรใช้ความระมัดระวังในการประกอบวงจร ก่อนการใส่อุปกรณ์เหล่านี้ จะต้องให้หัวที่แผ่นวงจรพิมพ์กับตัวอุปกรณ์ให้ตรงกัน เพราะถ้าหากใส่กลับข้างแล้ว อาจจะทำให้อุปกรณ์หื่นวงจรเสียหายได้ วิธีการดูข้างและ การใส่อุปกรณ์นั้นได้แสดงไว้ในรูปที่ 3 และ ในการบัดกรีให้หัวที่ร่วงขนาดไม่เกิน 40 วัตต์ และใช้หัวบัดกรีที่มีอัตราส่วนของดีบุกและตะกั่วอยู่ระหว่าง 60/40 รวมทั้งจะต้องมีน้ำยาประสานอยู่ภายในตะกั่วด้วย หลังจากที่ได้ใส่อุปกรณ์และบัดกรีเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น เนื่องจากต้องใส่อุปกรณ์ติดต่อกัน ควรใช้ตุดตะกั่วหรือลวดชั้นต่อกัน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับสายวงจรพิมพ์ได้

#### การทดสอบ

จุด TEL IN ให้ต่อเข้ากับคุณลักษณะโทรศัพท์ จะต้องต่อให้ถูกขั้วคำยังโทรศัพท์ และกดสวิตช์ LED จะติดและได้ยินเสียงเพลงที่คุณลักษณะโทรศัพท์ ให้วางโทรศัพท์ LED ก็จะยังคงติดอยู่ ให้ยกโทรศัพท์ขึ้นอีกครั้ง ตอนนี้ LED จะดับ

#### การนำไปใช้งาน

เมื่อต้องการไฮโซลายนักโทรศัพท์ให้กด SW และปล่อย แล้ววางโทรศัพท์ไว้ตามเดิม วงจรจะทำงานต่อไป จนกว่าจะยกโทรศัพท์ใหม่ เมื่อเราทำการไฮโซลายนักโทรศัพท์ คนที่รับสายด้วยจะได้ยินเสียงดนตรี

## วงจรไฮโซลายโทรศัพท์ด้วยเสียงดนตรี

### MUSIC-ON HOLD FOR TELEPHONE

CODE 308

LEVEL 1

This FK308 is designed to create a port in the telephone circuit to insert music or advertising messages when the caller is put on hold. The circuit requires no additional power. However, its efficiency ensures practically no load on the line. FK308 is an economical easily- built accessory for home, shop or office.

#### Technical data

- No need power supply.
- IC board dimension : 1.88 in x 1.63 in.

#### How does it work

When the handset is picked- up and push the switch SW, TR1 and TR2 will start working and LED will be lighted on. Then IC1 will create music sound and pass the music signal to the TR4 through R11 which will increase the music level into the telephone line. When you hang up the handset, the current in the telephone line is still high makes TR2 working and short IC into ground. So TR1 will stop working but TR3, LED, IC1 and TR4 are still working. The caller will hear the music when the caller is put on hold.

#### Circuit Assembly

The assembly of components is shown in Fig. 2. For good looking and easy assembly, the shorter components should be first installed - starting with lowresistant components and then the higher. An important thing is that diodes, electrolyte capacitors, and transistors shall be carefully assembled before mounting them onto their right anode/cathode of the IC board otherwise it might cause damage to the components or the circuit. Configuration of the anode and the cathode is shown in Fig 3. Use the soldering iron/gun not exceeding 40 watts and the solder of tin- lead 60:40 with flux within. Recheck the correctness of installation after soldering. In case of wrong position, just use lead absorber or lead extractor wire to avoid probable damage to the IC.

#### Testing

Connect the telephone line to the telephone with connecting the positive pole of the telephone line to "+TEL IN" on PC- board and the negative pole of the telephone line to "- TEL IN". Picked- up the handset, pushing the switch SW and LED is lighted on. You will hear the music at the handset. Picked- down the handset, LED will be held the light on. Picked- up the handset again LED will be lighted off.

#### Using

When you want to hold the line, push the switch SW and picked- down the handset. The circuit will be working continue. When you hold the line, you will hear the music at the handset.

Figure 1. The Music- on Hold for Telephone Circuit


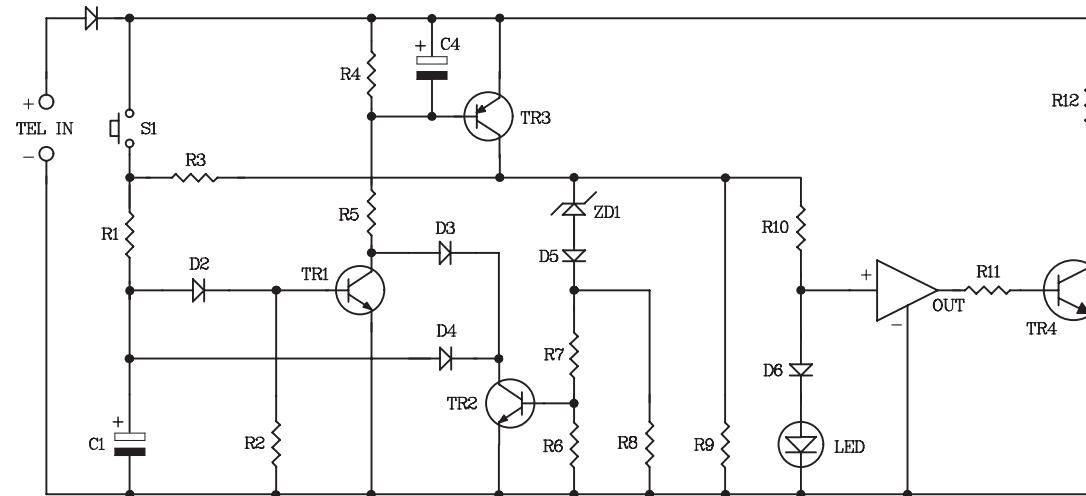


Figure 2. Circuit Assembling

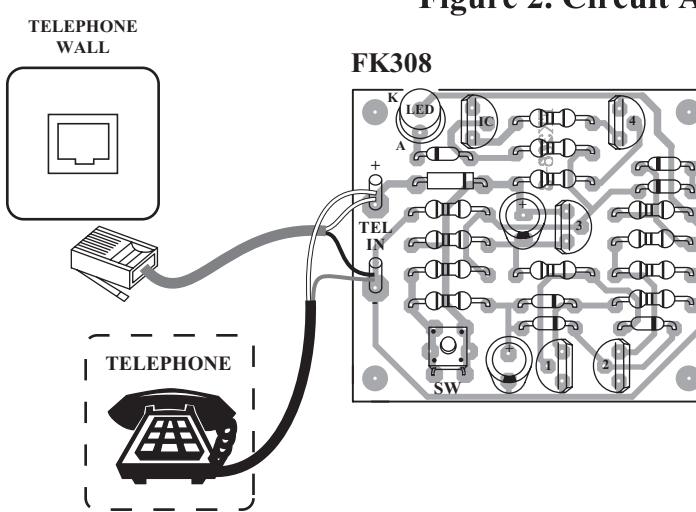


NOTE: If the circuit is working continue after picked up, you have to altering the zener diode to 12 volts

หมายเหตุ: หลังจากไฮโซลายแล้ว ยกโทรศัพท์เสียงดนตรียังคงอยู่ และ LED ไม่ดับ ให้เปลี่ยนเซนอร์ไดโอด เป็น 12 โวลต์

NO.3

Figure 3. Installing the components

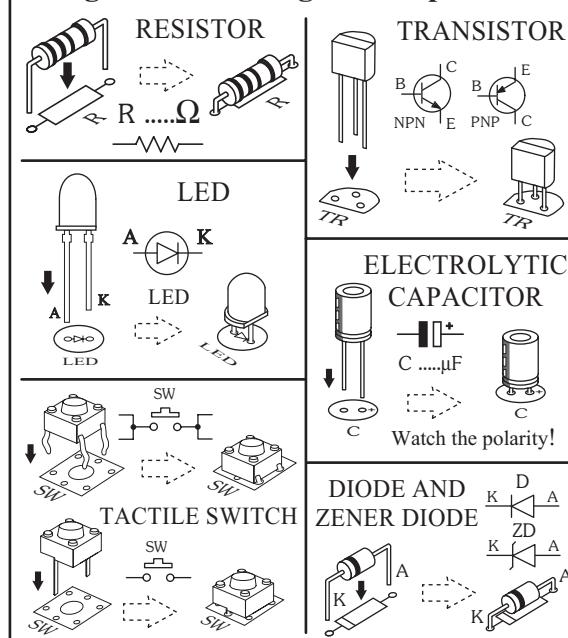

NOTE:

FUTURE BOX FB01 is suitable for this kit.