



FUTURE KIT

HIGH QUALITY ELECTRONIC KITS

วงจรแสดงสภาวะโทรศัพท์ (เฉพาะเครื่อง)
ที่ดึงได้คงหนึ่ง เมื่อมีการยกหูโทรศัพท์ เครื่องที่เราใช้อยู่

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ไม่ใช้แหล่งจ่ายไฟ
- มี LED แสดงสภาวะโทรศัพท์ ขนาด 3 มม. 2 ดวง
- เวลาใช้จะต้องต่ออนุกรมกับสายโทรศัพท์
- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 0.77 x 0.81 นิ้ว

การทำงานของวงจร

วงจนี้จะต่ออนุกรมกับสายโทรศัพท์ เมื่อมีการยกหูโทรศัพท์ จะมีกระแสไฟผ่าน LED ดังนั้น LED ก็จะติด แต่ถ้าวงจนี้นำไปต่อ กับเครื่องโทรศัพท์แบบพื้นที่ แรงไฟจะสลับข้าม เมื่อมีการโทรศัพท์อยู่ ก็จะต้องใส่ LED เพิ่มอีกตัวหนึ่ง โดยหัน LED กลับข้างกับตัวแรก

การประกอบวงจร

รูปการลงอุปกรณ์และการต่ออุปกรณ์ภายนอกแสดงไว้ในรูปที่ 2 ใน การประกอบควรจะเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีความสูงที่น้อยที่สุดก่อน เพื่อความสวยงามและการประกอบที่ง่าย โดยให้เริ่มจากไดโอดตามด้วย ตัวต้านทานและໄล์ความสูงไปเรื่อยๆ สำหรับอุปกรณ์ที่มีขั้วต่างๆ เช่น ไดโอด คากาซิสเตอร์แบบบีเล็กทรอนิกส์และทรานซิสเตอร์ เป็นต้น ควรใช้ความระมัดระวังในการประกอบ ในการต่ออุปกรณ์เหล่านี้จะต้องให้ขั้วที่แผ่นวงจรพิมพ์กับตัวอุปกรณ์ให้ตรงกัน เพราะหากไม่ตรงกัน ไฟจะลับขั้วแล้ว อาจจะทำให้อุปกรณ์หรือวงจรเสียหายได้ วิธีการดูขั้ว และการต่ออุปกรณ์นั้นได้แสดงไว้ในรูปที่ 3 และ ในการบัดกรีให้ใช้ หัวแร้งขนาดไม่เกิน 40 วัตต์ และใช้ตะเก็บกรีที่มีอัตราล่าวนของดีบุก และตะกั่วอยู่ระหว่าง 60/40 รวมทั้งจะต้องมีน้ำยาประสานอยู่ภายใน ตะกั่วด้วย หลังจากที่ได้ต่ออุปกรณ์และบัดกรีเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการ ตรวจสอบความถูกต้องอีกรอบหนึ่ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ตัวเราเอง แต่ถ้าเกิดต่ออุปกรณ์ผิดตำแหน่ง ควรใช้ที่คุณตัวหรือดับชั้บตัว กว่า เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับสายวงจรพิมพ์ได้

การทดสอบ

ให้ต่อวงจรตามรูป โดยสายจากองค์การโทรศัพท์จะต่ออนุกรมกับ โทรศัพท์โดยต่อขั้วไหนก็ได้ ตอนนี้ LED จะไม่ติด ให้ยกหูโทรศัพท์ LED ก็จะติดค้างที่ดึงได้คงหนึ่ง ให้ลองสลับขั้วสายองค์การโทรศัพท์ เข้า โดยยกหูโทรศัพท์คงอยู่ LED ดวงที่ตัวอยู่ก็จะติด LED ดวงที่ติด อยู่ก็จะดับ

Application

LED จะยังคงแสดงอยู่ในกรณีที่มีการใช้งานจริง ถ้ามีหลายเครื่องต่อ วงจรเดียวกัน ให้เพิ่มวงจรเดียวกันเพิ่มเติม ตามที่แนะนำ

วงจรแสดงสภาวะโทรศัพท์ (เฉพาะเครื่อง) TELEPHONE "IN-USE" INDICATOR CODE 318

LEVEL 1

Minimize the accidental pick-up of your calls with this two LED line in-use indicator. The tiny, low cost, line-powered, easy-to-build FK318 circuit displays a green signal if the line is clear and a bright red LED to indicate when a line is picked up.

Technical data

- No need power supply
- Display : 2 LED's 3 mm.
- This circuit is connected series with the telephone line.
- IC board dimension : 0.77 in x 0.81 in.

How does it work

Connect this circuit in series with telephone line. Whenever the telephone is picked up, current will transfer to LED, so LED will display. If connecting this circuit with plus type telephone, there would be acrossed voltage when calling out. So, it requires 1 additional LED by turning in opposite side to the first one.

Circuit Assembly

The assembly of components is shown in Fig. 2. For good looking and easy assembly, the shorter components should be first installed - starting with low resistant components and then the higher. An important thing is that diodes, electrolyte capacitors, and transistors shall be carefully assembled before mounting them onto their right anode/cathode of the IC board otherwise it might cause damage to the components or the circuit. Configuration of the anode and the cathode is shown in Fig 3. Use the soldering iron/gun not exceeding 40 watts and the solder of tin-lead 60:40 with flux within. Recheck the correctness of installation after soldering. In case of wrong position, just use lead absorber or lead extractor wire to avoid probable damage to the IC.

Testing

Connecting according to the figure 2. Now LED does not display. Picking up telephone, 1 of LED will then display. Changing the pole, voltage LED will shut down while other displays instead.

Figure 1. The Telephone "IN-USE" Indicator Circuit

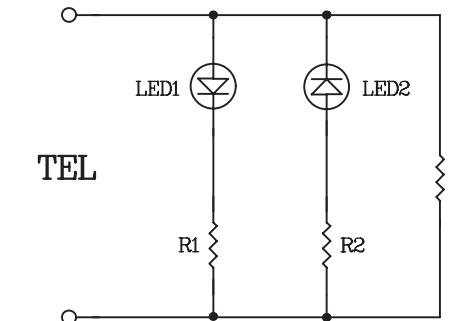


Figure 2. Circuit Assembling


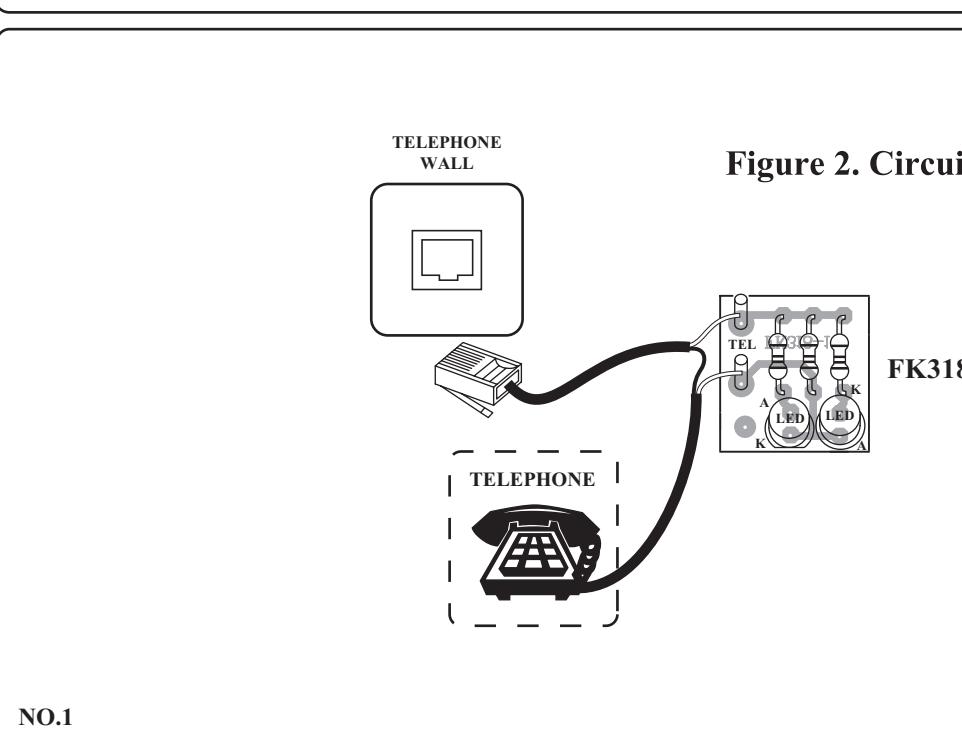
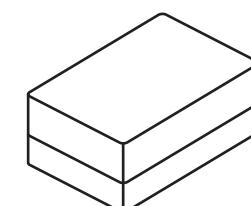


Figure 3 . Installing the components

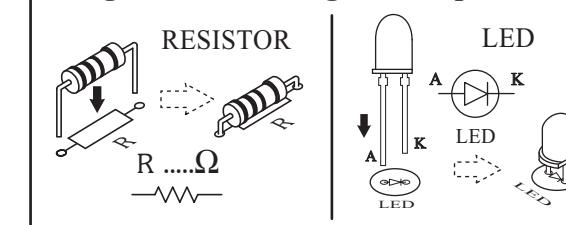

NOTE:

FUTURE BOX FB11 is suitable for this kit.