



FUTURE KIT

HIGH QUALITY ELECTRONIC KITS

วงจรป้องกันการลักลอบใช้โทรศัพท์ (จากเครื่องพ่วง)
TELEPHONE PROTECTION
CODE 323

LEVEL 1

To prevent eavesdropping on your calls this circuit generates an annoying tone on other handsets connected in parallel with your handset. An on-board LED indicates if an unauthorized tap is being made.

Technical data

- no need power supply
- this circuit is connected parallel with the telephone line.
- PCB dimensions : 1.90 x 2.33 inches.

การทำงานของวงจร

ในสภาวะปกติ เมื่อไม่มีการยกโทรศัพท์ ที่นำมานั่งพ่วงที่จุด TEL LINE และที่จุด TEL แรงไฟที่คุ้ยโทรศัพท์จะมีแรงไฟประมาณ 50 โวลต์ ทำให้ TR1 ทำงาน TR2 จะไม่ทำงาน มีผลให้วงจรโนนีบล็อกตัวไวเบรเดอร์ไม่ทำงานตามไปด้วย เมื่อเมื่อยกโทรศัพท์ที่จุด TEL LINE แรงไฟที่คุ้ยโทรศัพท์จะลดลงเหลือประมาณ 6-10 โวลต์ ตั้งนี้ TR1 จึงไม่ทำงาน ส่วน TR2 ก็จะเริ่มทำงาน ทำให้มีแรงดันไฟฟ้าอย่างมากที่บวกจรดเพล็บล็อกตัวไวเบรเดอร์ให้ทำงาน โดยมี ZD1 ควบคุมแรงดันไฟให้เหลือประมาณ 5 โวลต์

วงจรโนนีบล็อกตัวไวเบรเดอร์ จะประกอบไปด้วย TR3 และ TR4 โดยมี R6-9, VR1, C2-3 เป็นตัวกำหนดความถี่ ส่วน TR5 จะทำงานที่ขยายความถี่ให้แรงขึ้นพร้อมกับไฟ LED สว่างด้วย ความถี่ที่คุ้ยขยายแล้วจะถูกส่งกลับมาที่บวกสายโทรศัพท์ ทำให้เราได้ยินเสียงความถี่ที่เราสร้างขึ้น โดยความถี่ที่สร้างขึ้นนี้จะไปทำภาระกับการกดหมายเลขโทรศัพท์ ทำให้เราไม่สามารถกดหมายเลขโทรศัพท์ได้ แต่เมื่อได้คืนความถี่เมื่อยกโทรศัพท์ที่จุด TEL จะมีไฟ LED ที่อยู่ภายใน OPTO1 สว่างขึ้น ทำให้ทราบว่ามีการลักลอบใช้โทรศัพท์อยู่ในที่ทำงานตามไปด้วย เมื่อทราบชีสเตอร์ที่อยู่ภายใน OPTO1 ทำงาน มันจะไปทำการตีเสียงต้นที่ขา B ของ TR2 ลงกราวน์ TR2 จึงไม่ทำงาน วงจรโนนีบล็อกตัวไวเบรเดอร์หยุดทำงาน

การประกอบวงจร

รูปการลงอุปกรณ์และการต่ออุปกรณ์ทั้งหมดไว้ในรูปที่ 2 ในการประกอบวงจร ควรจะเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีความซุกที่น้อยที่สุดก่อน เพื่อความสวยงามและการประกอบที่ง่าย โดยให้เริ่มจากไดโอดตามด้วย ตัวต้านทานและໄอีคิวัตูนสูงไปเรื่อยๆ สำหรับอุปกรณ์ที่มีหัวต่างๆ เช่น ไดโอด คานาไปชิตอเรนเบนอิเล็กทรอนิกส์และกรานชีสเตอร์ เป็นต้น ควรใช้ความระมัดระวังในการประกอบวงจร ก่อนการใส่อุปกรณ์หลัก จะต้องให้หัวที่ผ่านวงจรพิมพ์หันตัวอุปกรณ์ให้ตรงกัน เพราะหากหัวไม่สักหัวแล้วอาจจะทำให้อุปกรณ์หัวองศาเสียหายได้ วิธีการหัวหัวและการใส่อุปกรณ์นั้นได้แสดงไว้ในรูปที่ 3 แล้ว ใน การบัดกรีให้หัวแรงงานได้มีกิน 40 วัตต์ และใช้ชี้ตัวหัวบัดกรีที่มีอัตราส่วนของดีบุกและตะกั่วอยู่ระหว่าง 60/40 รวมทั้งจะต้องมีน้ำยาประสานอยู่ภายในตัวหัวด้วย หลังจากที่ได้ใส่อุปกรณ์และบัดกรีเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ตัวเรอง แล้วก็เก็บใส่อุปกรณ์ติดตามหัว ควรใช้หัวที่คุ้ดตัวหัวหรือลดชั้บหัว เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับสายวงจรพิมพ์ได้

การทดสอบ

ทดสอบโทรศัพท์ที่มาจากการโทรศัพท์เข้าที่จุด TEL LINE และต่อโทรศัพท์เข้าที่จุด TEL จากนั้นลองยกโทรศัพท์แล้วฟังเสียง จะต้องใช้งานตามปกติ หากโทรศัพท์ลือครึ่งหนึ่ง ต้องบนกับสายโทรศัพท์ที่มาจากการโทรศัพท์ และยกโทรศัพท์ที่มาต่อบนกับสายที่มาจากการโทรศัพท์ ลองปรับ VR1 เสียงโทรศัพท์จะเปลี่ยนไป จากนั้นลองกดหมายเลขโทรศัพท์ จะไม่สามารถโทรศัพท์ได้ ถ้าทดสอบแล้วได้ตามนี้ ก็สามารถใช้งานได้

วงจรป้องกันการลักลอบใช้โทรศัพท์ (จากเครื่องพ่วง)

TELEPHONE PROTECTION

CODE 323

Figure 1.
The Telephone
Protection Circuit


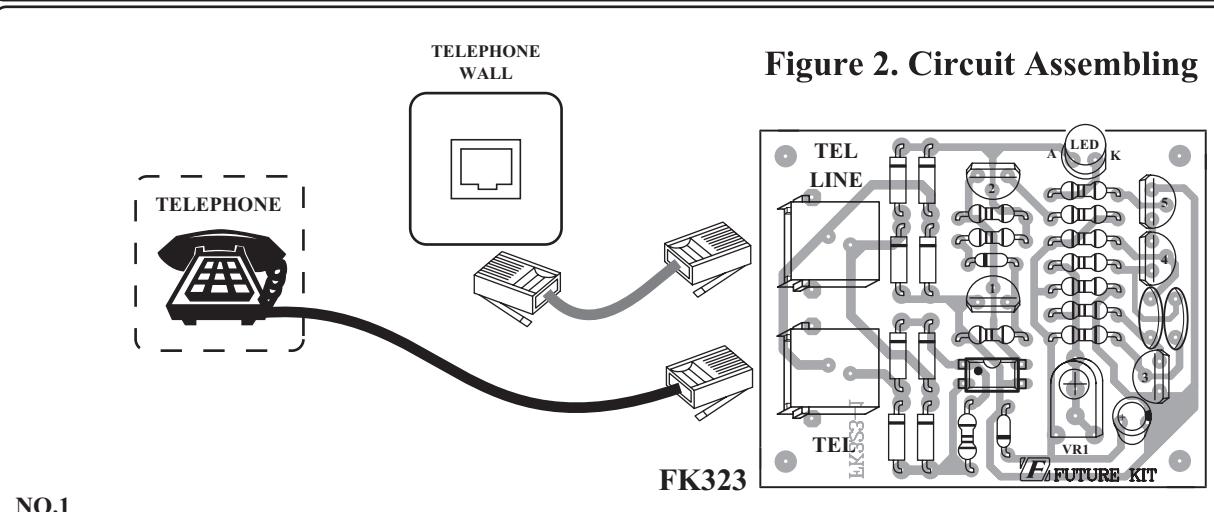
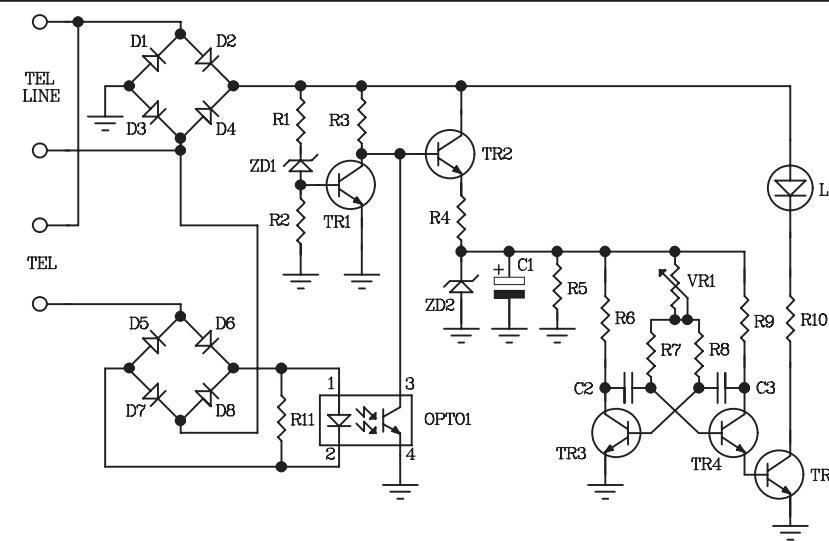


Figure 2. Circuit Assembling

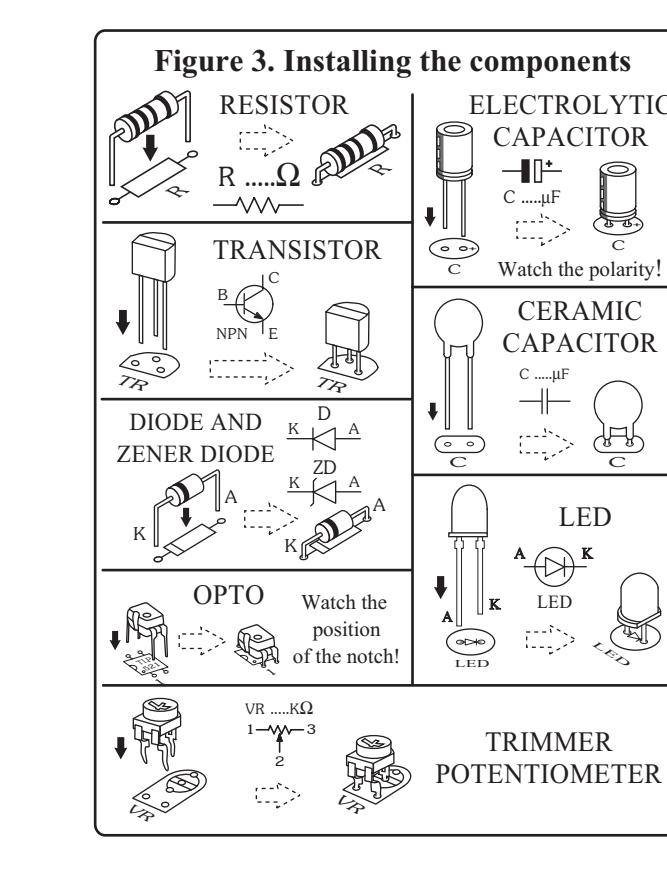

NOTE:

FUTURE BOX FB03 is suitable for this kit.