



FUTURE KIT
HIGH QUALITY ELECTRONIC KITS
FUTURE KIT

วงจรไฟส่องสว่างอเนกประสงค์ LED 21 ดวง
ENERGY-SAVING LED LAMP 21 LED
CODE 439

วงจรไฟส่องสว่างอเนกประสงค์นี้ เป็นวงจรที่ทำงานในลักษณะคล้ายกับไฟฉาย ซึ่งข้อดีของวงจรชุดนี้ คือ สามารถเลือกใช้แหล่งจ่ายไฟได้ถึง 2 แหล่ง คือ 12 โวลต์ดีซีหรือ 220 โวลต์อ็อกซี ทำให้สะดวกในการประยุกต์ใช้งาน เช่น ในแทนหลอดไฟ, ใช้แทนหลอดไฟของไฟฉุกเฉิน เป็นต้น

ข้อมูลทางเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลต์ดีซี หรือ 220-240 โวลต์อ็อกซี (เลือกจากชั้มเปอร์)

- กินกระแสสูงสุด 155 มิลลิแอมป์ ที่ 12 โวลต์ดีซี

- ใช้หลอด LED ทั้งหมด 21 ดวง

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.27 x 2.27 นิ้ว

การทำงานของวงจร

แผ่นผู้จัดแสดงในรูปที่ 1 โดยวงจรนี้สามารถเลือกใช้แหล่งจ่ายไฟได้ 2 แหล่ง คือ 12 โวลต์ดีซี และ 220 โวลต์อ็อกซี ซึ่งจำเป็นต้องทำการอั้นที่ชั้มเปอร์ J1-J6 ให้ถูกต้อง โดยถ้าต้องการใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลต์ดีซี ก็ให้ทำการอั้นระหว่าง 1 กับ 2 และ 3 กับ 4 เมื่อเราทำการจ่ายไฟ 12 โวลต์ดีซี เข้าวงจร ที่จุด 12V แรงดันดังกล่าวจะไฟหลาน LED ทั้งหมด 6 ชุด โดยแบ่งออกเป็นชุด ๆ ละ 3 ดวง ซึ่งจะมีค่าต้านทานคงจำากัดกระแสเอาไว้

แต่ถ้าต้องการใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 220 โวลต์อ็อกซี ก็ให้ทำการอั้นระหว่าง 2 กับ 3 และจ่ายไฟเข้าที่จุด 220V เพื่อร่วมชุด LED เข้าไว้ด้วยกัน ทำให้แรงดันมีความเหมาะสมกับตัว LED

การประกอบวงจร

รูปการลงอุปกรณ์แสดงไว้ในรูปที่ 2 ในการประกอบวงจรควรจะเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีความสูงที่น้อยที่สุดก่อน เพื่อความสวยงามและการประกอบที่ง่าย โดยให้เริ่มจากโดยอุดตามด้วงตัวท่านทางและໄ่ความสูงไปเรื่อยๆ สำหรับอุปกรณ์ที่มีหัวต่างๆ เช่น ไดโอด, ค่าปั๊สเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ และทรานซิสเตอร์ เป็นต้น ควรใช้ความระมัดระวังในการประกอบวงจร ก่อนการใส่อุปกรณ์เหล่านี้ต้องให้หัวที่แผ่นวงจรพิมพ์ทันตัวอุปกรณ์ให้ตรงกัน เพราะถ้าหากใส่ลับข้างแล้ว อาจจะทำให้อุปกรณ์หักงวงเจียหายได้ วิธีการคุ้มครองและการใส่อุปกรณ์นั้นได้แสดงไว้ในรูปที่ 3 แล้ว ในการบัดกรีให้หัวแรงงานได้ไม่เกิน 40 วัตต์ และใช้ชี้งกั้งบัดกรีที่มีอัตราส่วนของดินกุกและตะกั่วอยู่ระหว่าง 60/40 รวมทั้งจะต้องมีน้ำยาประสานอยู่ภายในตะกั่วด้วย หลังจากที่ได้ใส่อุปกรณ์และบัดกรีเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง แต่ถ้าเกิดใส่อุปกรณ์ผิดตำแหน่ง ควรใช้คุณดะกั่วหรือลวดซับตะกั่ว เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับล่างวงจรพิมพ์ได้

การทดสอบ

เมื่อประกอบวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการอั้น J1-J6 ตามรูปที่ 2 ในหัวขอไฟ 12 โวลต์ดีซี จากนั้นจ่ายไฟขนาด 12 โวลต์ดีซี เข้าที่จุดบวกและจุด G ของ 12V หลอดไฟทั้ง 21 ดวง จะติด แต่ถ้าต้องการใช้ไฟ 220 โวลต์อ็อกซี ก็ให้ทำการอั้น J1-J6 ตามรูปที่ 2 ในหัวขอไฟ 220 โวลต์อ็อกซี และทำการจ่ายไฟที่จุด 220V

ไฟส่องสว่างอเนกประสงค์ LED 21 ดวง

ENERGY-SAVING LED LAMP 21 LED

CODE 439

This is a energy-saving LED lamp. It is the same as a flashlight. A good thing of this circuit is selecting two power supply as 12VDC or 220VAC. It can be used for application such as a small lamp, a lamp of emergency light, etc.

Technical data

- Power supply : 12VDC or 220-240VAC (select by jumper).

- Current consumption : max. 155mA. at 12VDC

- Display : 21 LEDs.

- PCB dimensions : 3.27 in x 2.27 in.

How does it work

The circuit diagram is shown in Figure 1.

If you want to supply 12VDC to this circuit, please jumping J1-J6 at 1 and 2, 3 and 4 (See fig. 2). This voltage is fed to all six LED while the current is limited by a group of resistors.

If you want to supply 220VAC to this circuit, please jumping J1-J6 at 2 and 3 (see fig. 2).

PCB assembly

The assembly of components is shown in Fig. 2. For good looking and easy assembly, the shorter components should be first installed - starting with low resistant components and then the higher. An important thing is that diodes, electrolyte capacitors, and transistors shall be carefully assembled before mounting them onto their right anode/cathode of the IC board otherwise it might cause damage to the components or the circuit. Configuration of the anode and the cathode is shown in Fig. 3. Use the soldering iron/gun not exceeding 40 watts and the solder of tin-lead 60:40 with flux within. Recheck the correctness of installation after soldering. In case of wrong position, just use lead absorber or lead extractor wire to avoid probable damage to the IC.

Testing

When finish assembly this circuit, you can first supply the 12VDC by jumping all jumpers in the same way as shown in fig. 2. If everything OK all LED will be on.

Then you can supply this circuit with 220VAC by jumping all jumpers in the same way as shown in fig 2. If everything OK all LED will be on.

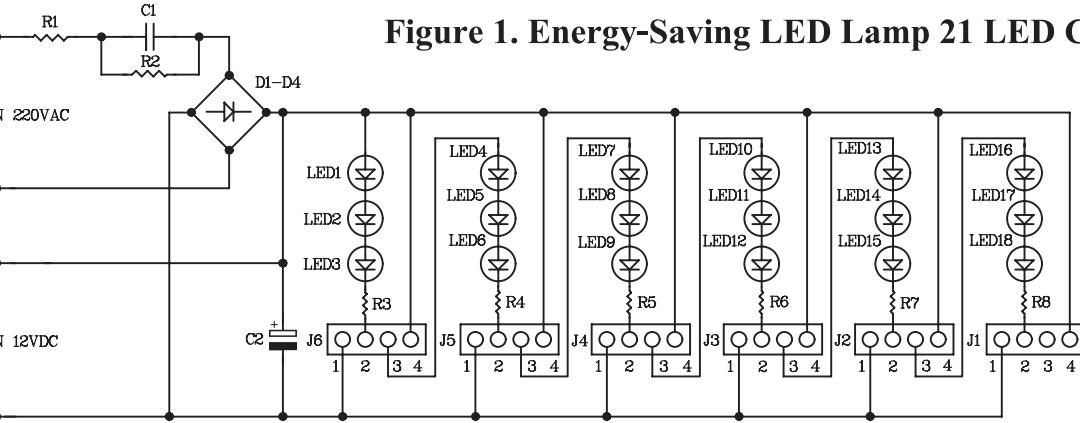


Figure 1. Energy-Saving LED Lamp 21 LED Circuit

FK439



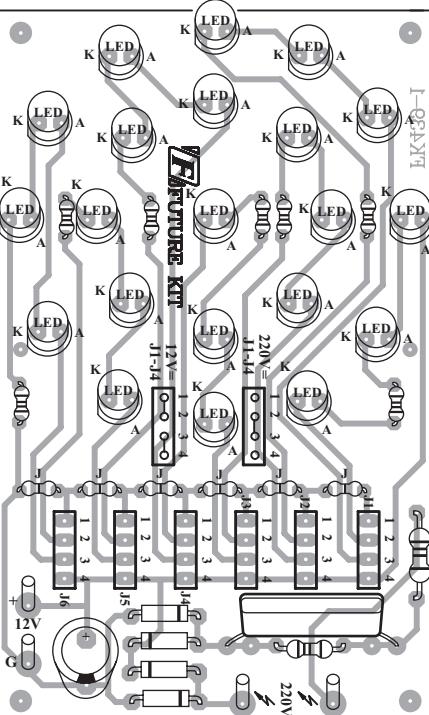
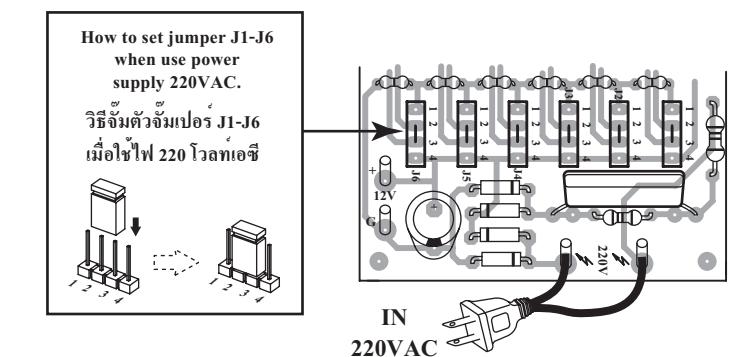


Figure 2. Circuit Assembling

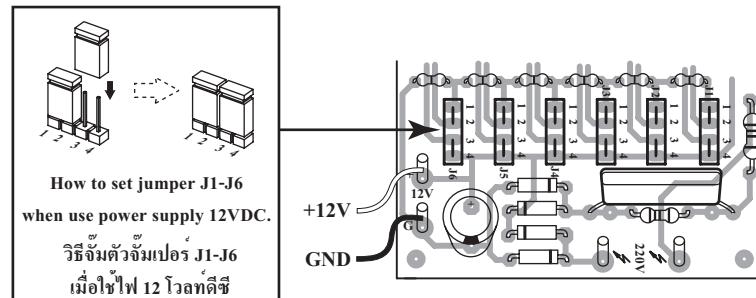

NO.1

Figure 3. Installing the Components

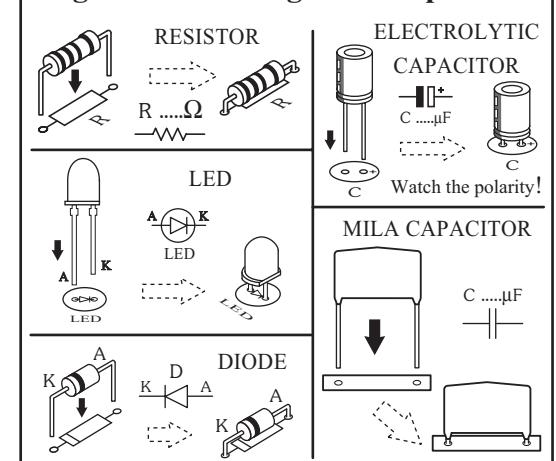

NOTE:

FUTURE BOX FB17 is suitable for this kit.