



# FUTURE KIT

HIGH QUALITY ELECTRONIC KITS

วงจรแสวงหา AM ชุดนี้เป็นวงจรวิทยุพื้นฐานแบบชูปเบอร์เดด เทอร์อดาย ซึ่งจะมีทั้งภาคค่อนเวอร์ทอร์ ภาค IF และภาคขยายเสียงแบบ OTL

#### ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 6 โวลต์ดีซี
- กินกระแสสูงสุดประมาณ 75 มิลลิแอมป์
- ขนาดแพนวงจรพิมพ์ : 5.58 x 2.36 นิ้ว

#### การทำงานของวงจร

แผงผังของวงจรแสวงหา AM แสดงในรูปที่ 1 TR1 จะถูกต่อเป็นวงจรค่อนเวอร์ทอร์ คือ จะทำหน้าที่เป็นภาครับ ภาคอสูรเดด และภาคมิกเซอร์ สัญญาณความถี่จะส่งผ่าน IF1 ซึ่ง IF1 นี้จะทำหน้าที่ให้ความถี่ 455 KHz ผ่าน TR2 เพื่อทำการขยายสัญญาณสัญญาณ IF ที่ถูกขยายจะส่งผ่าน IF2, TR3 ผ่าน IF3 ส่งเข้าหัว A ของไดโอด เพื่อทำการดีท็อกสัญญาณเสียงออกจากความถี่ที่รับเข้ามาได้ นอกจากนั้นยังทำการควบคุมการขยายของ TR2 ด้วย สัญญาณเสียง ที่ได้จากการอ่านแมลง จะถูกส่งผ่าน VR1 เข้า TR4 เพื่อขยายสัญญาณให้แรงขึ้น สัญญาณที่ถูกขยายแล้ว จะถูกส่งผ่าน C เพื่อส่งออก ลำโพงต่อไป

#### การประกอบวงจร

ในการประกอบวงจร ควรจะเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีความสูงที่น้อยที่สุดก่อน เพื่อความสวยงามและการประกอบที่ง่าย โดยให้เริ่มจากไดโอดตามด้วยตัวต้านทานและໄล์ความถี่ไปเรื่อยๆ สำหรับอุปกรณ์ที่มีหัวต่างๆ ควรใช้ความระมัดระวัง ในการประกอบวงจร ก่อนการใส่อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องให้หัวที่แผ่น วงจรพิมพ์กับตัวอุปกรณ์ให้ตรงกัน เพราะถ้าหากใส่กลับหัวแล้วอาจ จะทำให้อุปกรณ์หรือวงจรเสียหายได้ ในการบัดกรีให้หัวแร้งไม่มีกิน 40 วัตต์ และใช้ตะกั่วบัดกรีที่มีอัตราสวนของดีบุกและตะกั่วอยู่ระหว่าง 60/40 รวมทั้งจะต้องมีนำสายประisanอยู่ภายในตะกั่วด้วย หลังจากที่ได้ใส่อุปกรณ์และบัดกรีเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง แต่ถ้าเกิดใส่อุปกรณ์ผิดตำแหน่ง ควรใช้ที่คุณต่อกับหัวหรือลวดซับตะกั่ว เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับสายวงจรพิมพ์ได้

#### การทดสอบ

จ่ายไฟเข้าวงจร จะได้ยินเสียงออกทางลำโพง ทดลองหมุนวาริเอลิปีเพาเจร์มือหรือขวามืออ่อนสุด เพื่อหาสถานี ความสามารถรับสถานีได้หรือไม่ ถ้ารับสถานีได้น้อย ให้ทดลองเลื่อนคอยล์ลากคา และปรับทริมเมอร์ ด้านหลังวาริเอลิปีและคอยล์ OSC ถ้ารับสถานีไม่ชัดเจน ให้ปรับที่ IF1, IF2 และ IF3 เพื่อที่จะได้รับสัญญาณให้ชัดเจนที่สุด

## วงจรแสวงหา AM 7 TR AM RECEIVER EXPERIMENTAL BOARD CODE 714

LEVEL 1

A basic circuit consisting of converter, IF, and amplifier of OTL type. It is valuable device for educational purpose.

#### Technical data

- Power supply : 6VDC.
- Electric current consumption : 75mA. (max.)
- IC board dimension : 5.58 x 2.36 inch

#### How does it work

As shown in Figure 1, TR1 is part of a converter circuit. It consists of 3 sections, i.e. receiver, oscillator and mixer respectively. IF1 generates a radio frequency of 455kHz which will be amplified step by step after passing through IF2, TR3 and IF3 before entering the anode of diode. The audio signal will be further amplified after passing through VR1. TR4 is the final stage of amplification. The amplified signal will be transmitted through C and finally to the speaker.

#### Circuit Assembly

For good looking and easy assembly, the shorter components should be first installed - starting with low resistant components and then the higher. An important thing is that diodes, electrolytic capacitors, and transistors shall be carefully assembled before mounting them onto their right anode/cathode of the IC board otherwise it might cause damage to the components or the circuit. Use the soldering iron/gun not exceeding 40 watts and the solder of tin-lead 60:40 with flux within. Recheck the correctness of installation after soldering. In case of wrong position, just use lead absorber or lead extractor wire to avoid probable damage to the IC.




#### Testing

Connect the power supply at 6 volts into the circuit. Then the sound will be heard. Adjust the variable to the right or the left to check that how many stations it can receive. If it receives a few stations, slide the aerial rod, adjust the trimmer (located behind the variable) and OSC coil. If the signal is still not clear, adjust IF1 coil, IF2 coil and IF3 coil.

Figure 1.


## The AM Receiver Experimental

### Board Circuit

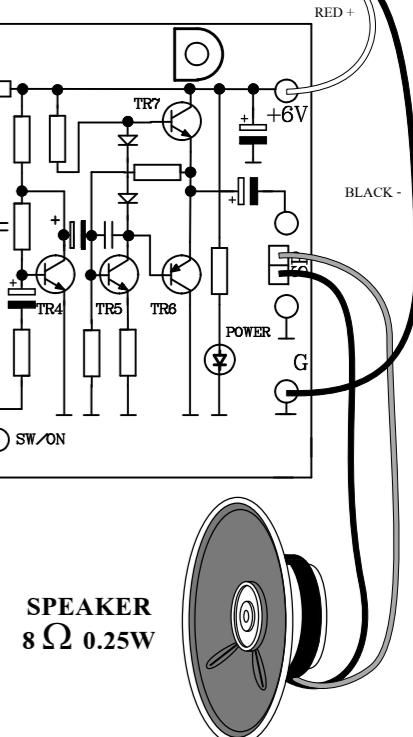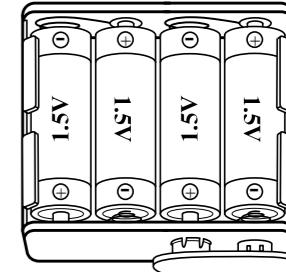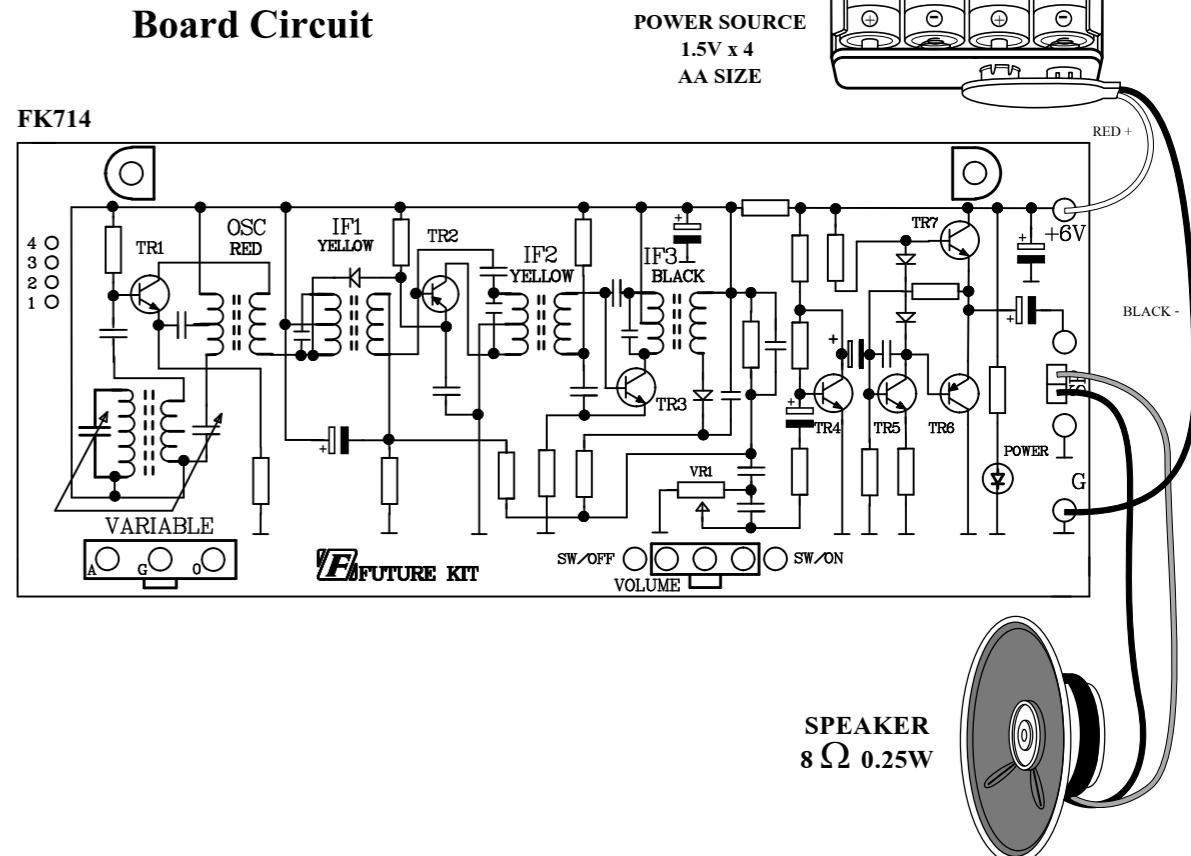


SPEAKER  
8 Ω 0.25W


#### SYMBOL

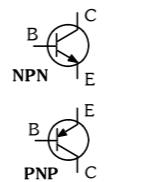


NPN

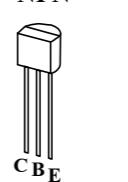


PNP

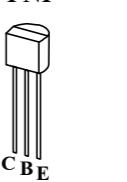


PNP

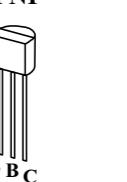

NPN

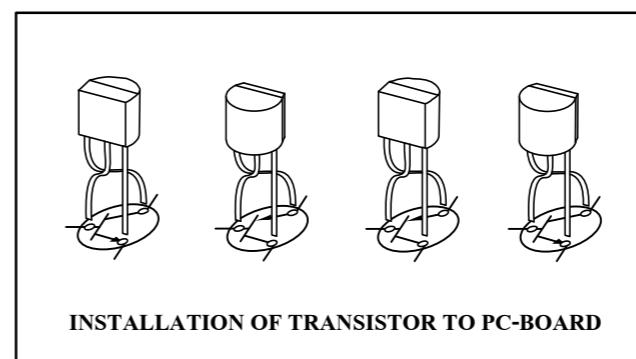

INSTALLATION OF TRANSISTOR TO PC-BOARD

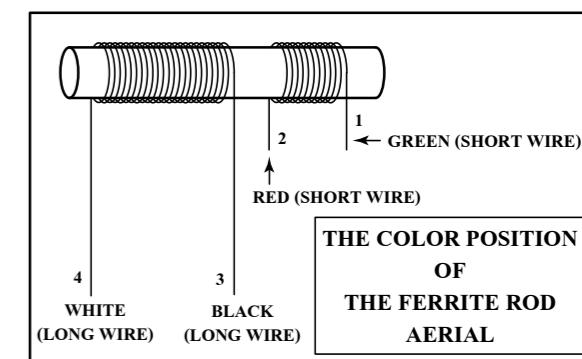

THE COLOR POSITION  
OF  
THE FERRITE ROD  
AERIAL