



FUTURE KIT

HIGH QUALITY ELECTRONIC KITS

วงจรเสียงเตือนก่อนประกาศ เป็นวงจรเสียงติ๊ง-ต้อง ซึ่งจะใช้เมื่อเราต้องการจะพูด การใช้งานเพียงแค่กดสวิตช์จะได้ยินเสียงติ๊ง-ต้อง เมื่อเสียงติ๊ง-ต้องจะบลั๊กให้ปล่อยสวิตช์แล้วก็พูดได้ตามต้องการ

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ไฟแหล่งจ่ายไฟขนาด 9 โวลต์ดีชี
- กินกระแสสูงสุดประมาณ 15 มิลลิแอมป์
- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.98 x 1.32 นิว

การทำงานของวงจร

เมื่อเรากดสวิตช์ แรงไฟ 9 โวลต์ จะไหลผ่าน S1 มาเข้าไห้วงจร แรงไฟจะไหลผ่าน R2 นาเข้าขา B ของ TR2 จึงทำให้ TR2 นำกระแส เมื่อ TR2 นำกระแสจึงทำให้ TR3 นำกระแสที่ขา C ของ TR3 จึงมีไฟสูง แรงไฟนี้จะไหลผ่าน R5, R6 ลงกราวน์ แรงไฟที่ตัดครึ่ง R6 จะถูกส่งไปเลี้ยง IC1 กำเนิดเสียงติ๊ง-ต้อง สัญญาณเสียงจะออกมากที่ไม่มี ดังนั้นสัญญาณเสียงติ๊ง-ต้องจะออกกล้าโพง แรงไฟที่ไหลผ่าน R1 ผ่าน VR1 มาประจุขา C1 เมื่อ C1 ประจุไฟจนถึง 0.7 โวลต์ จะทำให้ TR1 นำกระแส และข้อต่อไฟที่ขา C ลงกราวน์ ดังนั้นจึงไม่มีแรงไฟที่ขา B ของ TR2 ทวนซิสเตอร์ TR2 และ TR3 จึงหยุดนำกระแส แรงไฟที่ไห้ไฟอื้อซึ่งไม่มีดังนั้น จึงไม่มีเสียงติ๊ง-ต้องตามไปด้วย ถึงแม้จะกดสวิตช์ค้างไว้ก็ตาม เมื่อเราปล่อยสวิตช์ S1 ก็จะไม่มีเสียงติ๊ง-ต้องออกมากันเช่นกัน VR1 มีหน้าที่ปรับให้เสียงติ๊ง-ต้องดังครั้งเดียวและ VR2 มีหน้าที่เร่ง-ลดเสียงติ๊ง-ต้อง

การประกอบวงจร

รูปการลงอุปกรณ์และการต่ออุปกรณ์ภายนอกแสดงไว้ในรูปที่ 2 ในการประกอบวงจรจะเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีความถูกที่น้อยที่สุดก่อน เพื่อความสวยงามและการประกอบที่ง่าย โดยใช้รีมจากไโดโดยความด้วยตัวท่านกาน และได้ความสูงไปเรื่อยๆ สำหรับอุปกรณ์ที่มีหัวต่างๆ เช่น ไโดโดยคำป่าซิสเตอร์แบบบอเล็กทรอนิกส์และทวนซิสเตอร์ เป็นต้น ควรใช้ความระมัดระวังในการประกอบวงจร กองการใส่อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องให้หัวที่แผ่นวงจรพิมพ์กับตัวอุปกรณ์ให้ตรงกัน เพราะถ้าหากใส่กลับหัวแล้ว อาจจะทำให้อุปกรณ์หรือวงจรเสียหายได้ วิธีการคุ้นหัวและการใส่อุปกรณ์นั้นี้ได้แสดงไว้ในรูปที่ 3 แล้ว ในการบัดกรีให้หัวแรงขนาดไม่เกิน 40 วัตต์ และใช้ตะเก็บนัดครีฟี่มีอัตราส่วนของดีบุกและตะเก็บอยู่ระหว่าง 60/40 รวมทั้งจะต้องมีน้ำยาประสานอยู่ภายในตะเก็บด้วย หลังจากที่ได้ใส่อุปกรณ์และบัดกรีเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ตัวเราเอง แต่ถ้าเกิดใส่อุปกรณ์ผิดตำแหน่ง ควรใช้ทุ่นตัวหัวร่องรอยและหัวร่องรอยที่ต้องการจะกัดกับลายวงจรพิมพ์ได้

การทดสอบ

วงจรนี้จะต้องนำไปต่อ กับชุดขยายเสียงที่มีปรีไมค์และไมค์อยู่ด้วย และให้ต่อขนาดนักไมค์ คือ จุด IN ของปรีไมค์ ให้ ต่อตามรูปที่ 3 ปรับวอลลุ่ม VR1 และ VR2 ไว้กึ่งกลาง เปิด สวิตช์ไมค์แล้วกด S1 จะมีเสียงติ๊ง-ต้องดังออกมากกล้าโพง และปล่อยสวิตช์ ลาก 10 วินาที ปรับวอลลุ่ม VR1 ลงกด S1 จนได้ยินเสียงดังเป็นเสียงติ๊ง-ต้อง

ANNOUNCER CHIME

วงจรเสียงเตือนก่อนประกาศ

CODE 920

LEVEL 1

The electronic "Ding-Dong" chime signal, produced by the FK920, is inserted into the public address system just prior to the announcer's message when the microphone switch is first turned on.

Technical data

- Power supply : 9VDC.
- Current consumption : 15mA. max. (working)
- IC-board dimension : 1.98 in x 1.32 in.

How does it work

When pressing switch on, the voltage 9 volts will transfer through S1 to the circuit. The current flows through R2 to the base of TR2. As TR2 conduct current, TR3 does too and causes the collector of TR3 has high voltage which will transfer through R5, R6 to ground. Current at R6 will be transferred to IC1 to start ting-tong sound at microphone and speaker. Current flows through switch, R1, VR1 and charges C1. When C1 is charged till having 0.7 volt, TR1 will then conduct current the shorted-voltage at the collector to ground, so there is no voltage at the base of TR2. TR2 and TR3 will stop conduct current since there is no voltage at IC, there is no ting-tong sound at OUT even the switch is pressed. When switch is off, ting-tong sound is not present too. VR1 adjusts ting-tong sound to be presented only 1 per time and VR2 will increased or decreased ting-tong sound.

PCB assembly

The assembly of components is shown in Fig. 2. For good looking and easy assembly, the shorter components should be first installed - starting with low resistant components and then the higher. An important thing is that diodes, electrolyte capacitors, and transistors shall be carefully assembled before mounting them onto their right anode/cathode of the IC board otherwise it might cause damage to the components or the circuit. Configuration of the anode and the cathode is shown in Fig 3. Use the soldering iron/gun not exceeding 40 watts and the solder of tin-lead 60:40 with flux within. Recheck the correctness of installation after soldering. In case of wrong position, just use lead absorber or lead extractor wire to avoid probable damage to the IC.

Testing

This circuit has to be connected with amplifier set with pre-microphone and microphone. Connecting IN of pre-microphone parallel as per figure. Turning volme VR1 and VR2 to the center. Switching microphone on and pressing S1, ting-tong sound will present at speaker, then switching off. Waiting for 10 minutes, then turning VR1 volume and press S1 tillhaving ting-tong sound.

Figure 1. The Announcer Chime Circuit


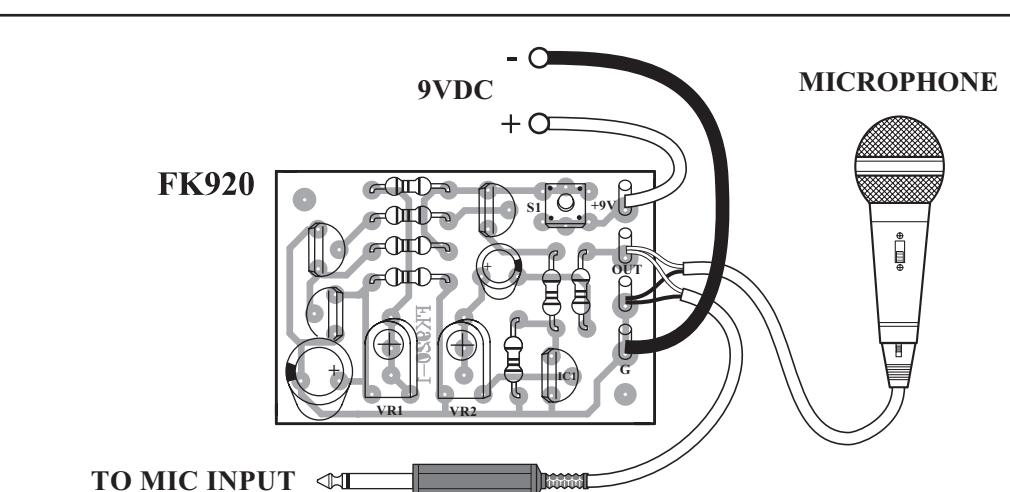
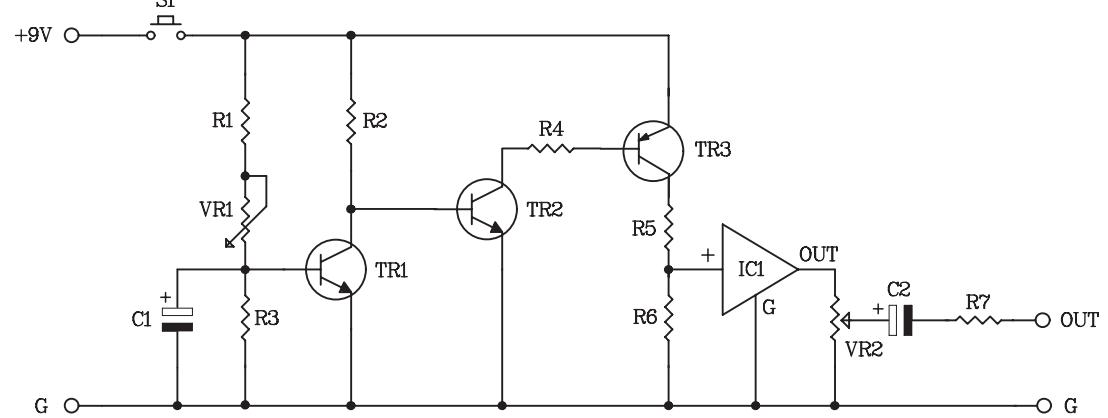


Figure 2. Circuit Assembling

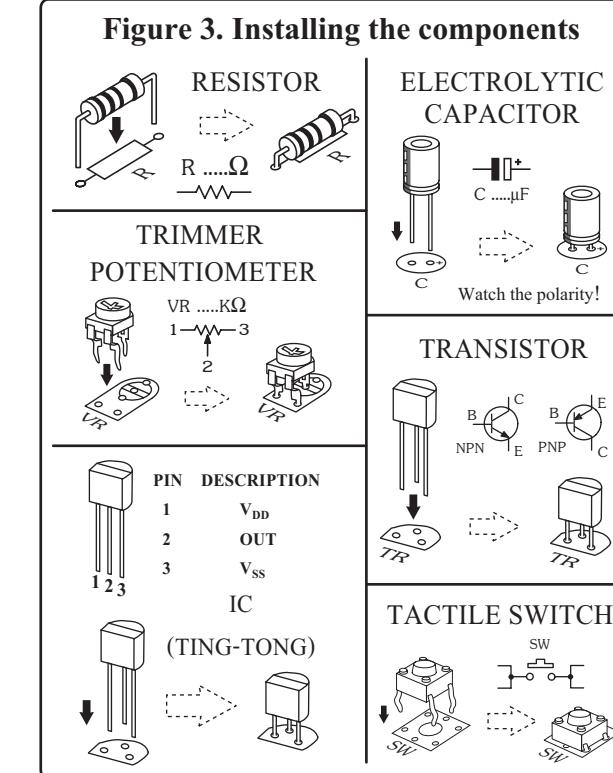

NOTE:

FUTURE BOX FB03 is suitable for this kit.